

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP
MÔN HỌC: Thực Tập Thiết Kế Mạch Tích Hợp VLSI


Họ tên: Nguyễn Tài Anh Tuấn	MSSV: 22161203	Nhóm: (Chiều thứ 6, tuần 1-8)
-----------------------------	----------------	-------------------------------

1. Khảo sát đặc tuyến của nMOS và pMOSS công nghệ 90nm

- Vẽ đặc tuyến của NMOS và PMOS với điện áp cung cấp 1.2V, các giá trị V_{gs} lần lượt là 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1V.
- Sinh viên trình bày sơ đồ nguyên lý mạch
- Chụp hình kết quả, trong cửa sổ phải có text ghi tên sinh viên.

N_MOS

*** Sơ đồ nguyên lý mạch**

 

Hình 1. Sơ đồ mô phỏng đặc tuyến NMOS

*** Cấu trúc của mạch:**

– Transistor NMOS (NM0):

- **Tên model:** gpdk090_nmos1v (công nghệ 90nm)
- **Chiều rộng kênh (W):** 120nm
- **Chiều dài kênh (L):** 100nm
- **Hệ số nhân (m):** 1 (chỉ có 1 transistor)

– Nguồn điện áp:

- **V1 (Drain-Source Voltage, V_{DS}) = 1.2V**
- **V0 (Gate-Source Voltage, V_{GS}) = các giá trị ngẫu nhiên (để khảo sát đặc tuyến NMOS).**

*** Cách hoạt động của mạch:**

– **V0 (V_{GS})** là điện áp điều khiển, ảnh hưởng đến dòng điện chảy qua transistor.

– **V1 (V_{DS})** đặt cố định ở 1.2V, khảo sát các vùng hoạt động của NMOS.


– Khi V_{GS} tăng dần, NMOS sẽ chuyển từ:

+ **Vùng cắt (Cutoff Region, $V_{GS} < V_{TH}$):** NMOS tắt, không có dòng chảy.

+ **Vùng tuyến tính (Linear/Ohmic Region, $V_{GS} < V_{TH}$ và $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$):** NMOS hoạt động như một điện trở.

+ **Vùng bão hòa (Saturation Region, $V_{GS} > V_{TH}$ và $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$):** NMOS hoạt động như một nguồn dòng.

*** Kết quả mô phỏng**

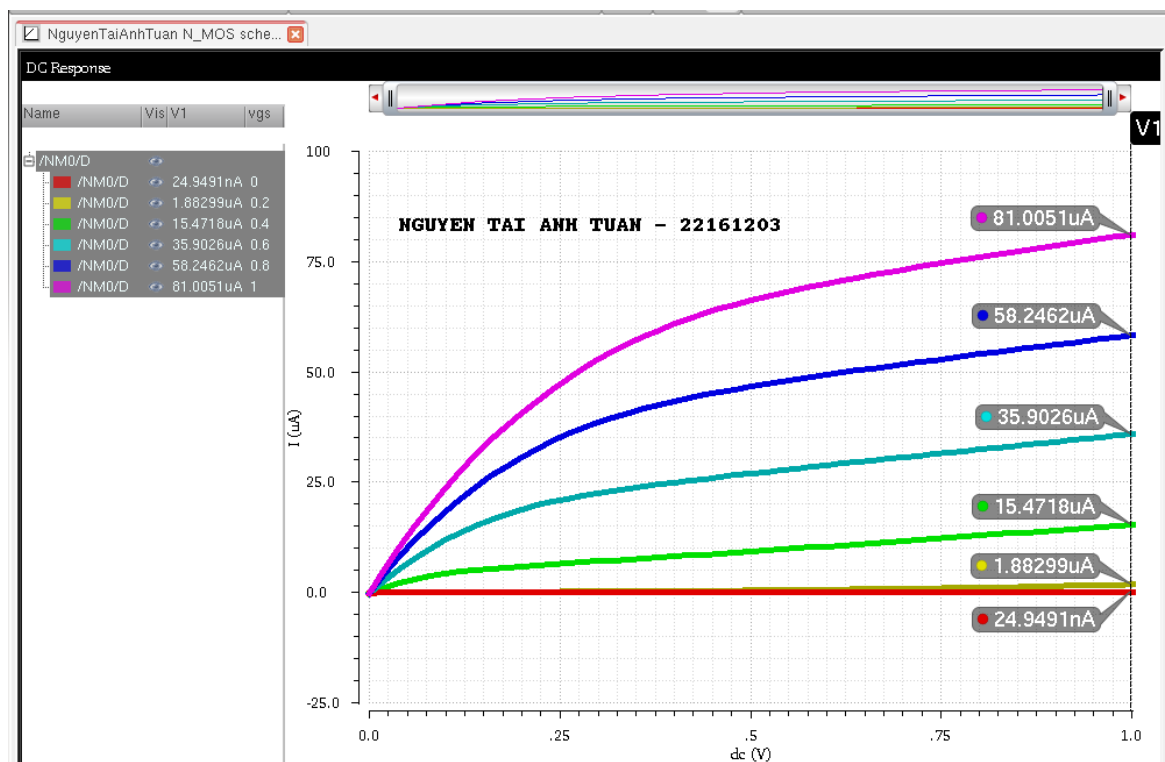

Hình 2. Kết quả mô phỏng đặc tuyến Vgs của NMOS

*** Phân tích**

– Trục **X**: Điện áp V_{DS} (đơn vị V), dao động từ 0V đến 1V.

– Trục **Y**: Dòng điện I_{DS} (đơn vị μA), dao động từ $-25\mu A$ đến khoảng $100\mu A$.

– Các đường cong trong đồ thị biểu diễn dòng I_{DS} của NMOS khi V_{GS} thay đổi

– Trong phần hiển thị kết quả bên trái, ta có các giá trị ứng với từng mức V_{GS} :

- $V_{GS} = 0.2V \rightarrow I_{DS} = 1.88299\mu A$
- $V_{GS} = 0.4V \rightarrow I_{DS} = 15.4718\mu A$
- $V_{GS} = 0.6V \rightarrow I_{DS} = 35.9026\mu A$
- $V_{GS} = 0.8V \rightarrow I_{DS} = 58.2462\mu A$
- $V_{GS} = 1V \rightarrow I_{DS} = 81.0051\mu A$

a) Vùng tắt (Cut-off Region)

- Khi $V_{GS} < V_{th}$ (điện áp ngưỡng), NMOS không dẫn.
- Nhìn vào đồ thị, với $V_{GS} = 0.2V$, dòng I_{DS} rất nhỏ ($\sim 1.88\mu A$), tức là NMOS gần như không dẫn.
- Điều này chứng tỏ điện áp ngưỡng V_{th} của MOSFET này vào khoảng $0.2V$ đến $0.4V$.

b) Vùng tuyến tính (Ohmic Region)


- Khi $V_{GS} > V_{th}$ và V_{DS} còn nhỏ, NMOS hoạt động như một điện trở điều khiển bằng V_{GS} .
- Trong vùng này, I_{DS} tăng gần như tuyến tính với V_{DS} .
- Ta có thể thấy với $V_{GS} = 0.4V, 0.6V, 0.8V$, dòng I_{DS} tăng theo V_{DS} một cách gần như tuyến tính.

c) Vùng bão hòa (Saturation Region)

- Khi $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$, NMOS đạt mức dòng tối đa.
- Trong vùng này, I_{DS} không còn phụ thuộc nhiều vào V_{DS} , mà chủ yếu bị điều khiển bởi V_{GS} .
- Quan sát đồ thị, khi $V_{GS} = 1V$, dòng I_{DS} đạt mức tối đa $81.0364\mu A$ và gần như bão hòa ở giá trị này.

P_MOS

* Sơ đồ nguyên lý mạch

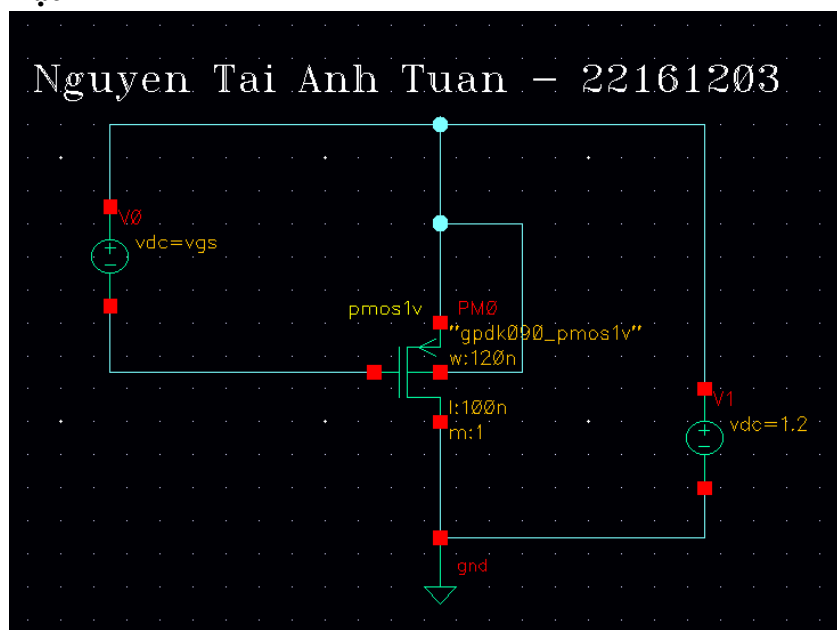

Hình 3. Mô phỏng đặc tuyến V_{gs} của PMOS

* Cấu trúc mạch

– Transistor PMOS (PM0):

- **Model:** gpdk090_pmos1v (công nghệ 90nm)
- **Chiều rộng kênh (W):** 120nm
- **Chiều dài kênh (L):** 100nm
- **Hệ số nhân (m):** 1 (chỉ có 1 transistor)

– Nguồn điện áp:

- **V1 (Source-Drain Voltage, V_{DS})** = 1.2V
- **V0 (Gate-Source Voltage, V_{GS})** = thay đổi để khảo sát đặc tuyến PMOS.

* Nguyên lý hoạt động

– PMOS là transistor điều khiển bằng điện áp V_{GS} (Gate-Source Voltage).

– V1 đặt cố định ở 1.2V giúp kiểm tra các vùng hoạt động của PMOS.


– Khi V_{GS} giảm dần từ 0V về giá trị âm, PMOS sẽ hoạt động qua các vùng:

+ **Vùng cắt (Cutoff Region, $V_{GS} > V_{TH}$):** PMOS tắt, không có dòng chảy.

+ **Vùng tuyến tính (Linear/Ohmic Region, $V_{GS} < V_{TH}$ và $V_{DS} < |V_{GS} - V_{TH}|$):** PMOS hoạt động như một điện trở.

+ **Vùng bão hòa (Saturation Region, $V_{GS} < V_{TH}$ và $V_{DS} \geq |V_{GS} - V_{TH}|$):** PMOS hoạt động như một nguồn dòng.

* Kết quả mô phỏng

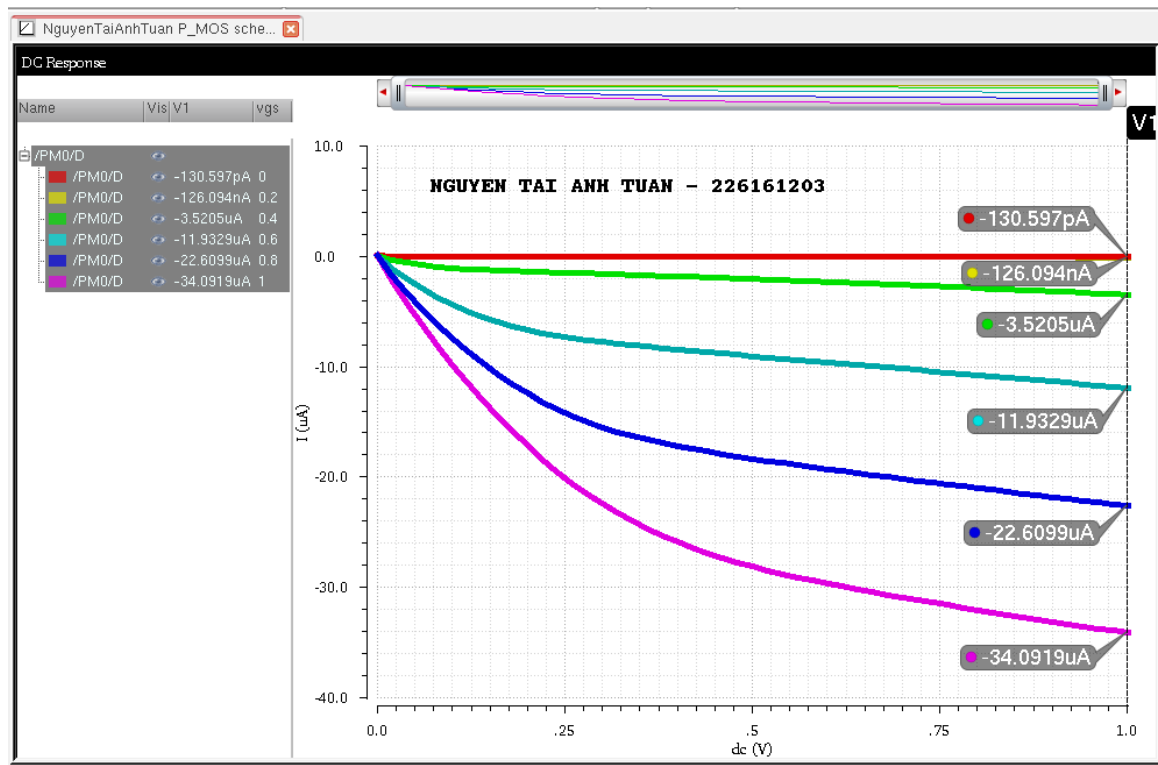

Hình 4. Kết quả mô phỏng đặc tuyến V_{gs} của PMOS

* Phân tích

- Trục **X**: Điện áp V_{DS} (đơn vị V), dao động từ 0V đến 1V.
- Trục **Y**: Dòng điện I_{DS} (đơn vị μA), với giá trị âm.
- Các đường cong trong đồ thị biểu diễn dòng I_{DS} theo V_{DS} khi V_{GS} thay đổi.
- Trong phần hiển thị kết quả bên trái, ta có các giá trị ứng với từng mức V_{GS} :

- $V_{GS} = -0.2V \rightarrow I_{DS} = -126.094nA$
- $V_{GS} = -0.4V \rightarrow I_{DS} = -3.5205\mu A$
- $V_{GS} = -0.6V \rightarrow I_{DS} = -11.9329\mu A$
- $V_{GS} = -0.8V \rightarrow I_{DS} = -22.6099\mu A$
- $V_{GS} = -1V \rightarrow I_{DS} = -34.0919\mu A$

a) Vùng tắt (Cut-off Region)

- Khi V_{GS} không đủ nhỏ (gần 0V), PMOS không dẫn.
- Với $V_{GS} = -0.2V$, dòng điện I_{DS} rất nhỏ (chỉ $-126.095nA$), chứng tỏ PMOS chưa dẫn mạnh.
- Điều này chứng tỏ điện áp ngưỡng V_{th} (điện áp ngưỡng) của PMOS này vào khoảng -0.3V đến 0.4V.

b) Vùng tuyến tính (Ohmic Region)

- Khi $V_{GS} < V_{th}$ và V_{DS} còn nhỏ, PMOS hoạt động như một điện trở điều khiển.
- Ta quan sát thấy với $V_{GS} = -0.6V, -0.8V$, dòng điện I_{DS} tăng gần như tuyến tính khi V_{DS} tăng.
- Trong vùng này, dòng điện chủ yếu phụ thuộc vào cả V_{GS} và V_{DS} .

c) Vùng bão hòa (Saturation Region)

- Khi $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$, PMOS đạt trạng thái bão hòa.



- Trong vùng này, I_{DS} không còn phụ thuộc nhiều vào V_{DS} , mà chủ yếu bị điều khiển bởi V_{GS} .

Quan sát đồ thị, khi $V_{GS} = -1V$, dòng I_{DS} đạt mức tối đa $-34.6919\mu A$ tức là PMOS dẫn mạnh nhất.

2. Xác định điện trở on/off của nMOS, pMOS



- Đo và xác định điện trở OFF của nMOS, pMOS sử dụng công nghệ 90nm
- Đo và xác định điện trở ON của nMOS, pMOS, với V_{gs} lần lượt bằng 0.6V và 1.0V, $V_{DD} = 1.0V$
Sinh viên trình bày kết quả một cách khoa học và dễ đọc (có thể sử dụng bảng, chart,)

* Đo điện trở OFF của nMOS và pMOS

 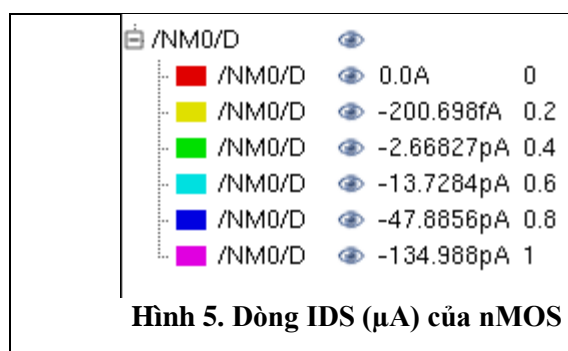

	V_{gs} (V)	V_{DD} (V)	I_{DS} (μA)	$R_{off} = V_{DD} / I_{DS}$ (Ω)
N_MOS	0	1	0 A	∞
P_MOS	0	1	0 A	∞

* Đo điện trở ON của nMOS và pMOS

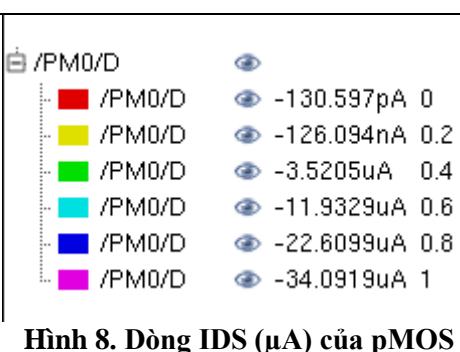 


	V_{gs} (V)	V_{DD} (V)	I_{DS} (μA)	$R_{on} = V_{DD} / I_{DS}$ (Ω)
N_MOS	0.6	1	35.9294 μA	27,8323 Ω
N_MOS	1	1	81.0427 μA	12,3391 Ω
P_MOS	0.6	1	-11.9329 μA	83,8019 Ω
P_MOS	1	1	-34.0919 μA	29,3324 Ω

3. Thiết kế và mô phỏng inverter

- Mô phỏng logic
- Mô phỏng delay

3.1. Sơ đồ nguyên lý mạch inverter

 

Hình 9. Sơ đồ nguyên lý mạch Inverter


* Cấu trúc của mạch:

- Đầu vào (Vin): Đầu vào của inverter, nơi tín hiệu logic được áp dụng.
- Đầu ra (Vout): Đầu ra của inverter, cung cấp tín hiệu logic đảo ngược của Vin.
- Nguồn cung cấp:
 - + Vdd: Nguồn điện dương là 1.2V
 - + Gnd là 0V.
- Transistor:
 - + PM0 (PMOS): Transistor PMOS hoạt động như tải kéo lên (pull-up).
 - + NM0 (NMOS): Transistor NMOS hoạt động như tải kéo xuống (pull-down).

* Thông số kích thước transistor:

Tỉ lệ Transistor	W	L
PMOS	2.6 μm	130 nm
NMOS	1.3 μm	130 nm


3.2. Đóng gói

 

Hình 10. Đóng gói cổng Inverter

3.3. Mô phỏng và kết quả mô phỏng inverter dùng Vpulse

* Mô phỏng

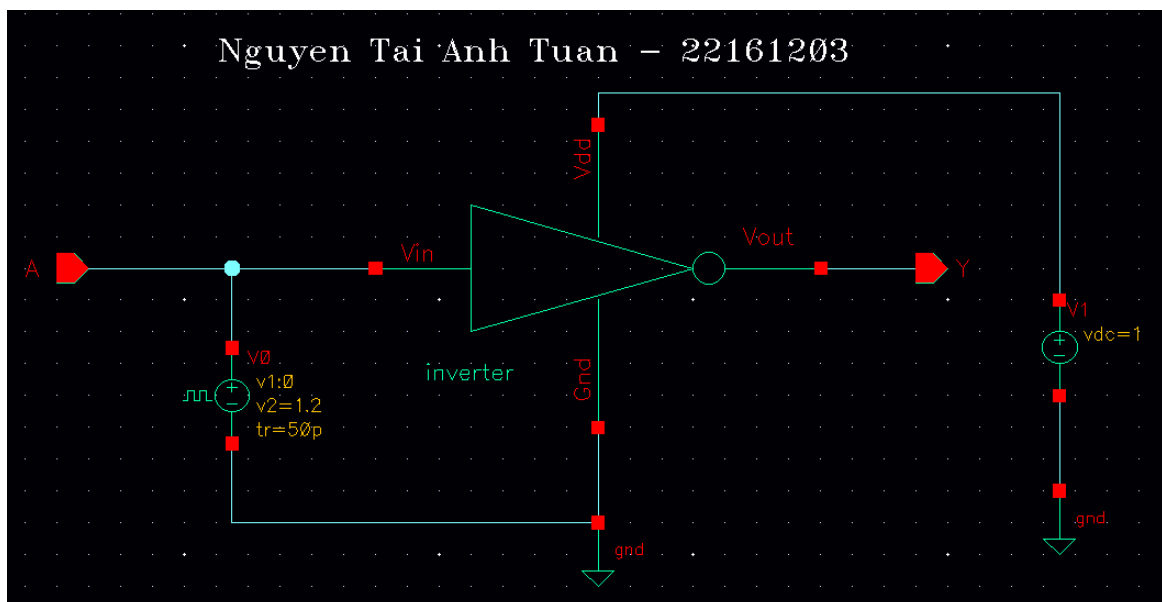

Hình 11. Mạch mô phỏng cổng inverter dùng Vpulse

* Thông số


Voltage 1	0 V
Voltage 2	1.2 V
Period	10u s
Delay time	
Rise time	50p s
Fall time	50p s
Pulse width	5u s

Hình 12. Thông số Vpulse

Frequency name for 1/period	
Number of pairs of points	10
Time 1	5u s
Voltage 1	0 V
Time 2	10u s
Voltage 2	0 V
Time 3	15u s
Voltage 3	1 V
Time 4	20u s
Voltage 4	1 V
Time 5	25u s
Voltage 5	0 V
Time 6	30u s
Voltage 6	0 V
Time 7	35u s
Voltage 7	1 V
Time 8	40u s
Voltage 8	1 V
Time 9	45u s
Voltage 9	0 V
Time 10	50u s
Voltage 10	0 V
Noise file name	
Number of noise/freq pairs	0
DC voltage	1 V

Hình 13. Thông số Vpwl

*** Kết quả mô phỏng dùng Vpulse**

 

Hình 14. Dạng sóng ngõ ra của cổng inverter

* Bảng trạng thái



Bảng chân lý - NOT Gate


Đầu vào A	Đầu ra Q
0	1
1	0

Hình 15. Bảng trạng thái cổng NOT

* Phân tích


- Tín hiệu đỏ (/A): Đây là tín hiệu đầu vào của mạch inverter.
- Tín hiệu xanh lá (/Y): Đây là tín hiệu đầu ra của mạch inverter.
- Trục X (time μs): Thời gian mô phỏng.
- Trục Y (V): Điện áp đầu vào và đầu ra.
- Khi /A = 0V \rightarrow /Y = 1.25V (logic 1).
- Khi /A = 1.25V \rightarrow /Y = 0V (logic 0).
- Tín hiệu /Y đảo ngược hoàn toàn tín hiệu /A, chứng minh mạch hoạt động đúng.
- Có độ trễ nhỏ giữa cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu /Y so với /A.
- Độ trễ 1f (femtosecond = $10^{-15}s$) là rất nhỏ, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến tốc độ mạch khi làm việc ở tần số cao.

*** Mô phỏng inverter dùng Vpwl**

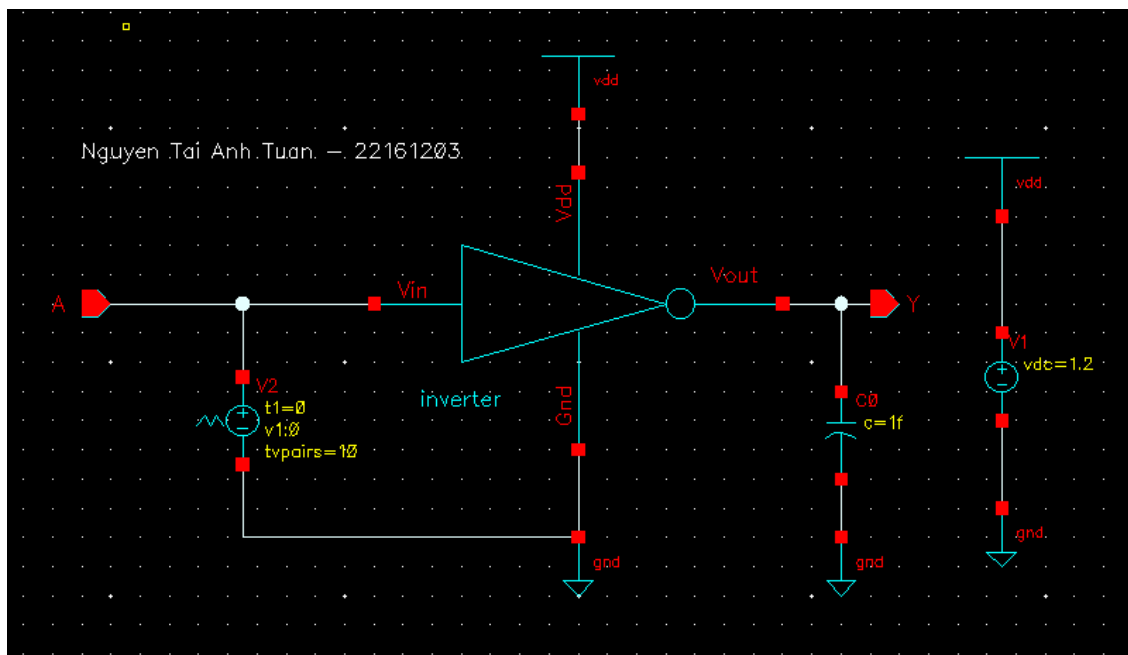

Hình 16. Mạch mô phỏng cổng inverter dùng Vpwl

*** Kết quả mô phỏng dùng Vpwl**

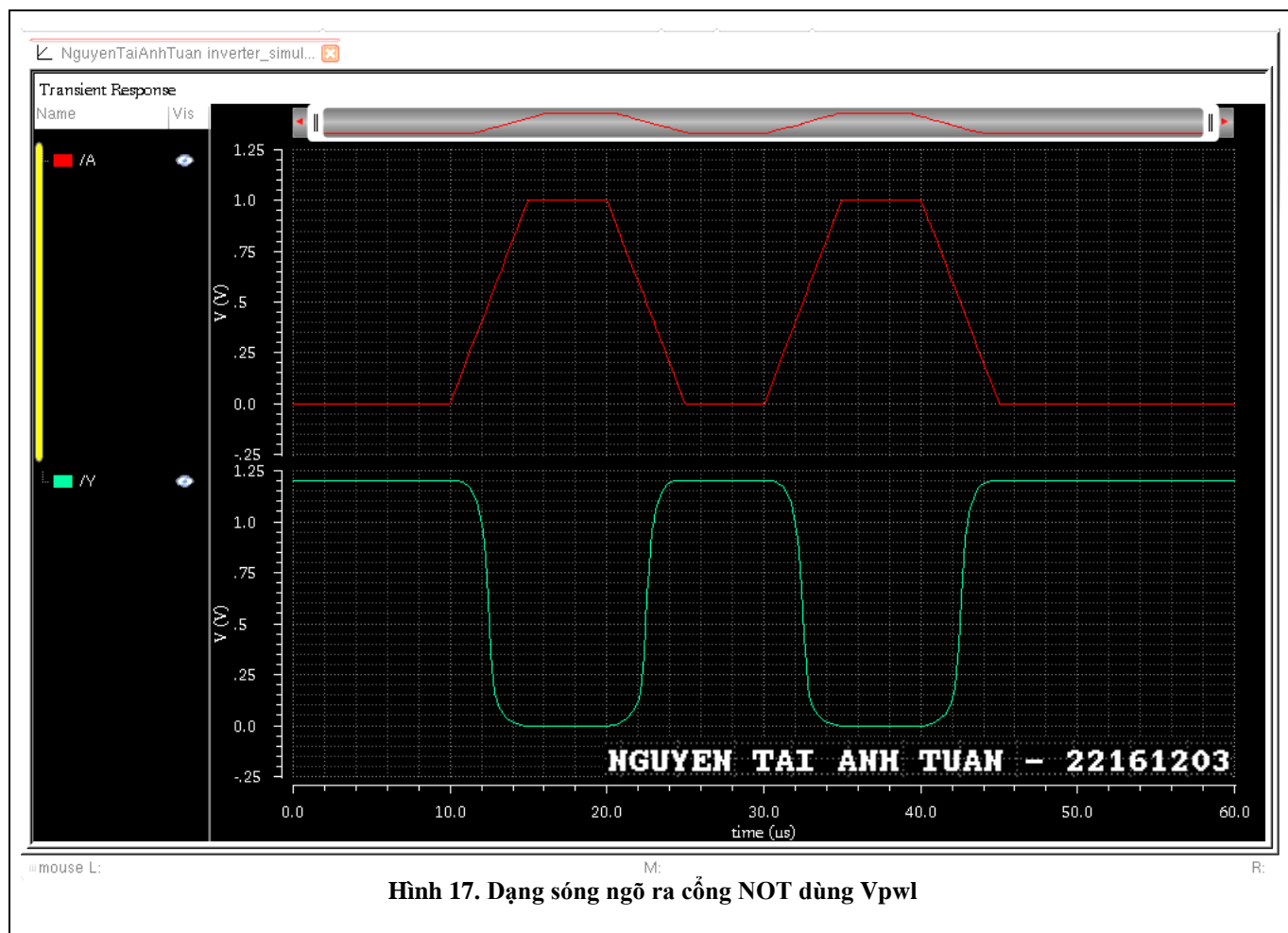


Hình 17. Dạng sóng ngõ ra cổng NOT dùng Vpwl

* Phân tích

- Tín hiệu đỏ (/A): Đây là tín hiệu đầu vào của mạch inverter.
- Tín hiệu xanh lá (/Y): Đây là tín hiệu đầu ra của mạch inverter.
- Trục X (time μs): Thời gian mô phỏng.
- Trục Y (V): Điện áp đầu vào và đầu ra.
- Nguồn VPWL (Piecewise Linear Voltage Source) cho phép mô phỏng tín hiệu đầu vào thay đổi theo thời gian một cách tùy chỉnh.
- Tín hiệu đầu vào /A có dạng xung, với biên độ tối đa khoảng **1.25V**.
- Khi /A = **0V** \rightarrow /Y = **1.25V** (logic 1).
- Khi /A = **1.25V** \rightarrow /Y = **0V** (logic 0).
- Dạng sóng /Y đảo ngược so với /A, cho thấy inverter hoạt động đúng.
- Độ trễ 1f (femtosecond = $10^{-15}s$) là cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn có thể thấy sự trễ giữa cạnh lên/xuống của tín hiệu đầu vào và đầu ra.
- So với nguồn DC thông thường, VPWL giúp kiểm tra chính xác hơn ảnh hưởng của tốc độ chuyển mạch (slew rate) đến độ trễ và độ suy hao tín hiệu.

3.4. Sơ đồ mô phỏng kết nối delay

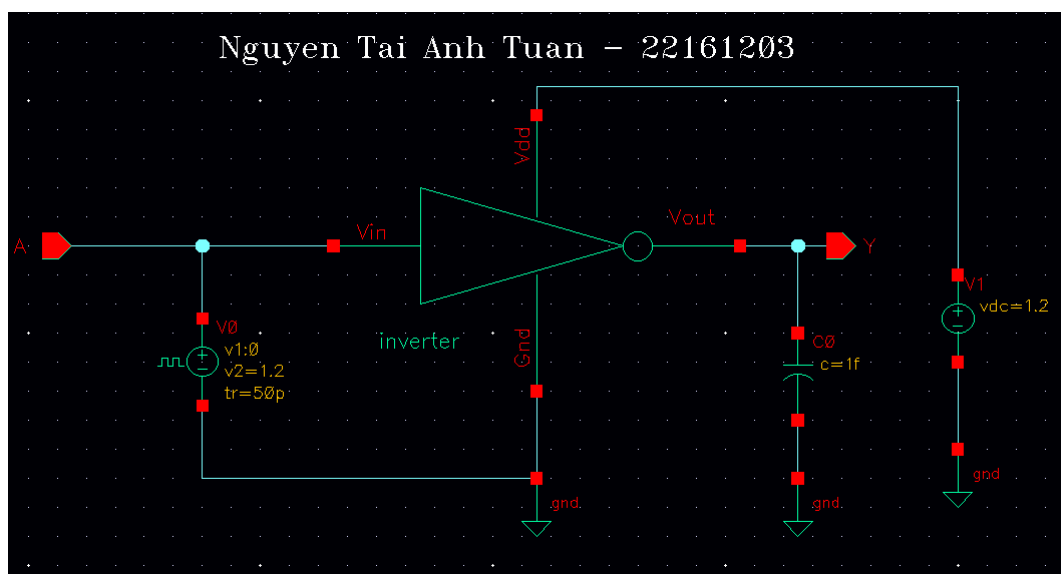

Hình 18. Mạch mô phỏng inverter delay truyền


* Cấu trúc của mạch:

- Nguồn tín hiệu đầu vào (A):
 - + Đầu vào của mạch, được ký hiệu là "A", cung cấp tín hiệu logic (0V hoặc 1.2V).
- Inverter: được ký hiệu đơn giản bằng biểu tượng tam giác với đầu vào là Vin và đầu ra là Vout
 - + Nguồn cung cấp: Vdd=1.2 V, Gnd=0 V.
- Tụ điện tải (C):
 - + **C = 1fF**, được nối giữa nút Vout và Gnd.
 - + Tụ này mô phỏng điện dung tải (load capacitance) tại đầu ra của inverter, ảnh hưởng đến thời gian chuyển đổi và độ trễ.
- Đầu ra (Y):

+ Đầu ra của mạch, ký hiệu là "Y", lấy tín hiệu từ nút Vout.

*** Kết quả mô phỏng delay**

– Độ trễ giảm dần: t_{pdf}

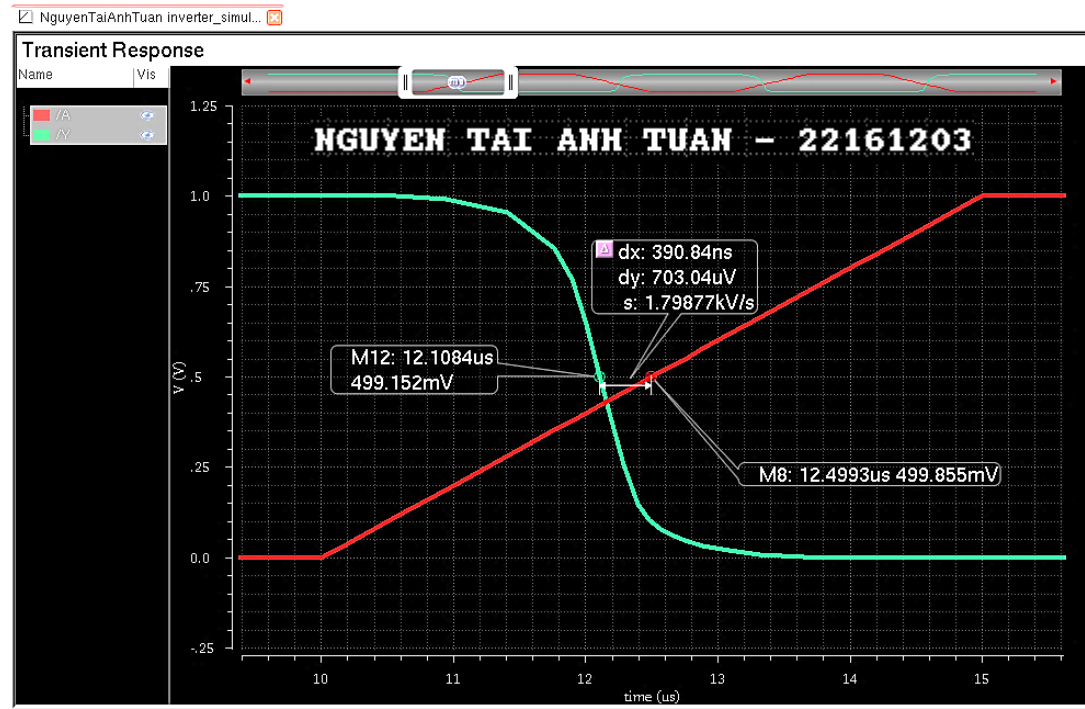

Hình 19. Delay truyền với độ trễ giảm dần

– **Trục tung (Y):** Điện áp (V), dao động từ 0V đến 1.25V.

+ Tín hiệu đỏ (Vin): Đầu vào của inverter.

+ Tín hiệu xanh (Vout): Đầu ra của inverter.

– **Trục hoành (X):** Thời gian (ns), từ 10ns đến 15ns.

– Độ trễ truyền là thời gian từ khi tín hiệu đầu vào (Vin) thay đổi trạng thái đến khi tín hiệu đầu ra (Vout) phản hồi tương ứng. Trong trường hợp này, chúng ta tập trung vào độ trễ giảm dần, tức là thời gian từ khi Vin chuyển từ mức cao (High) xuống mức thấp (Low) đến khi Vout chuyển từ mức thấp lên mức cao (do inverter đảo ngược tín hiệu).

a) Các điểm quan trọng trong hình

- **Ngưỡng 50%:** Trong CMOS, độ trễ thường được đo tại mức 50% của điện áp logic ($V_{dd} = 1.2V \rightarrow$ Ngưỡng 50% là 0.6V).
- **Điểm M12 (Vin):**
 - Thời gian: 12.1084 μs (chuyển sang ns là 12.1084 ns).
 - Điện áp: 499.152mV (gần 50% của 1.2V).
 - Đây là thời điểm Vin giảm xuống khoảng 50% khi chuyển từ High (1.2V) xuống Low (0V).
- **Điểm M6 (Vout):**
 - Thời gian: 12.4933 μs (chuyển sang ns là 12.4933 ns)..
 - Điện áp: 599.055 (gần 50% của 1.2V).

- Đây là thời điểm Vout tăng lên khoảng 50% khi chuyển từ Low (0V) lên High (1.2V).

b) Tính toán độ trễ giảm dần (t_{pdf})

- Độ trễ giảm dần (t_{pdf}) là sự chênh lệch thời gian giữa điểm Vin giảm xuống 50% và điểm Vout tăng lên 50%:


$$t_{pdf} = t_{V_{out},50\%} - t_{V_{in},50\%} = 12.4933 - 12.1084 = 0.3849ns = 384.9ps.$$

- Kết quả: Độ trễ giảm dần (t_{pdf}) của inverter là khoảng 384.9 ps.

c) Xác nhận từ thông số biểu đồ

- Biểu đồ cung cấp thêm thông tin:
 - $dx = 390.84ns$ và $dy = 703.04\mu V$.
- Tuy nhiên, dựa trên điểm đo M12 và M6, tính toán $t_{pdf} = 384.9ps$ là hợp lý và phù hợp với hình ảnh dạng sóng.

– Độ trễ tăng dần: t_{pdr}

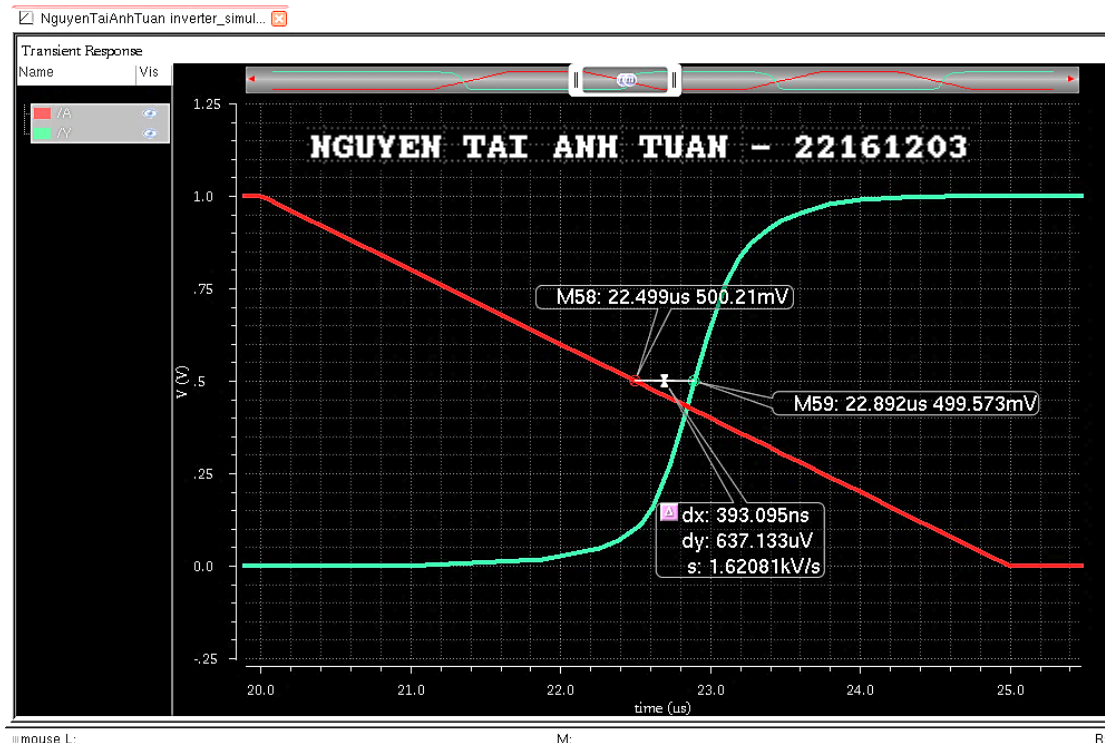

Hình 20. Delay truyền với độ trễ tăng dần

– **Trục tung (Y):** Điện áp (V), dao động từ 0V đến 1.25V.

+ Tín hiệu đỏ (Vin): Đầu vào của inverter.

+ Tín hiệu xanh (Vout): Đầu ra của inverter.

- **Trục hoành (X):** Thời gian (ns), từ 20ns đến 25ns.
- Độ trễ tăng dần (t_{pdr}) là thời gian từ khi tín hiệu đầu vào (V_{in}) chuyển từ mức thấp (Low) lên mức cao (High) đến khi tín hiệu đầu ra (V_{out}) chuyển từ mức cao (High) xuống mức thấp (Low). Chúng ta sẽ xác định độ trễ tại ngưỡng 50% của mức logic (với $V_{dd} = 1.2V \rightarrow$ Ngưỡng 50% là 0.6V).

a) Các điểm quan trọng trong hình

- **Ngưỡng 50%:** Trong CMOS, độ trễ thường được đo tại mức 50% của điện áp logic ($V_{dd} = 1.2V \rightarrow$ Ngưỡng 50% là 0.6V).
- **Điểm M56 (V_{in}):**
 - Thời gian: 22.4995 μs (chuyển sang ns là 22.4995 ns).
 - Điện áp: 500.21 mV (gần 50% của 1.2V).
 - Đây là thời điểm V_{in} giảm xuống khoảng 50% khi chuyển từ High (1.2V) xuống Low (0V).
- **Điểm M59 (V_{out}):**
 - Thời gian: 22.8922 μs (chuyển sang ns là 22.8922 ns)..
 - Điện áp: 499.573 mV (gần 50% của 1.2V).
 - Đây là thời điểm V_{out} tăng lên khoảng 50% khi chuyển từ Low (0V) lên High (1.2V).

b) Tính toán độ trễ giảm dần (t_{pdr})

- Độ trễ giảm dần (t_{pdr}) là sự chênh lệch thời gian giữa điểm V_{in} giảm xuống 50% và điểm V_{out} tăng lên 50%:

$$t_{pdr} = t_{V_{out},50\%} - t_{V_{in},50\%} = 22.892 - 22.499 = 0.393 \text{ ns} = 393 \text{ ps}.$$

- Kết quả: Độ trễ giảm dần (t_{pdf}) của inverter là khoảng **393 ps**.

c) Xác nhận từ thông số biểu đồ


- Biểu đồ cung cấp thêm thông tin:
 - $dx = 393.095 \text{ ns}$ và $dy = 637.133 \mu V$.
- Tuy nhiên, dựa trên điểm đo M12 và M6, tính toán $t_{pdr} = 393 \text{ ps}$ là hợp lý và phù hợp với hình ảnh dạng sóng.

4. Thiết kế, tạo symbol và mô phỏng logic cho các công NAND, AND, NOR, OR, EX-NOR, EX-OR.

Sinh viên trình bày schematic
Kết quả mô phỏng có phân tích

4.1. NAND

* Sơ đồ nguyên lý mạch

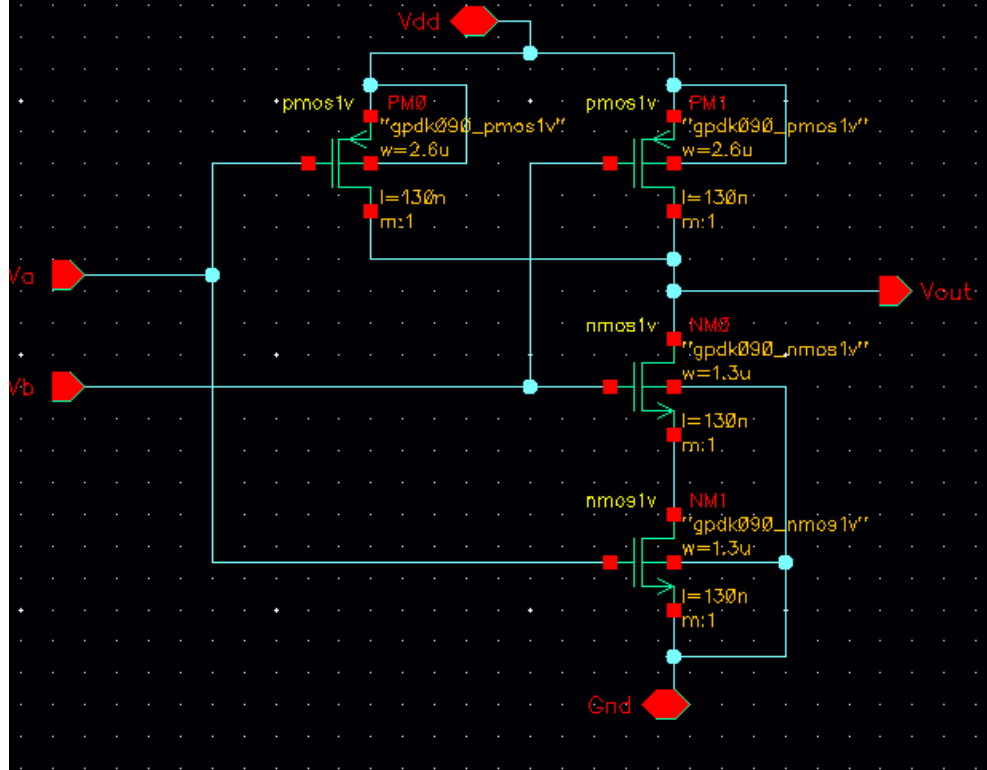

Hình 21. Mạch nguyên lý cổng NAND

*** Cấu trúc của mạch:**

– PMOS (PM0 và PM1):

- PM0 và PM1 được kết nối song song giữa V_{dd} và nút đầu ra V_{out} .
- Cổng của PM0 nối với V_A , cổng của PM1 nối với V_B .

– NMOS (NM0 và NM1):


- NM0 và NM1 được kết nối nối tiếp giữa nút đầu ra V_{out} và GND .
- Cổng của NM0 nối với V_A , cổng của NM1 nối với V_B .

*** Thông số kích thước transistor:**

Tỉ lệ Transistor	W	L
PMOS	2.6 μm	130 nm
NMOS	1.3 μm	130 nm


*** Đóng gói**

Nguyen Tai Anh Tuan – 22161203

 


Hình 22. Đóng gói cổng NAND

* Mô phỏng mạch dùng Vpulse

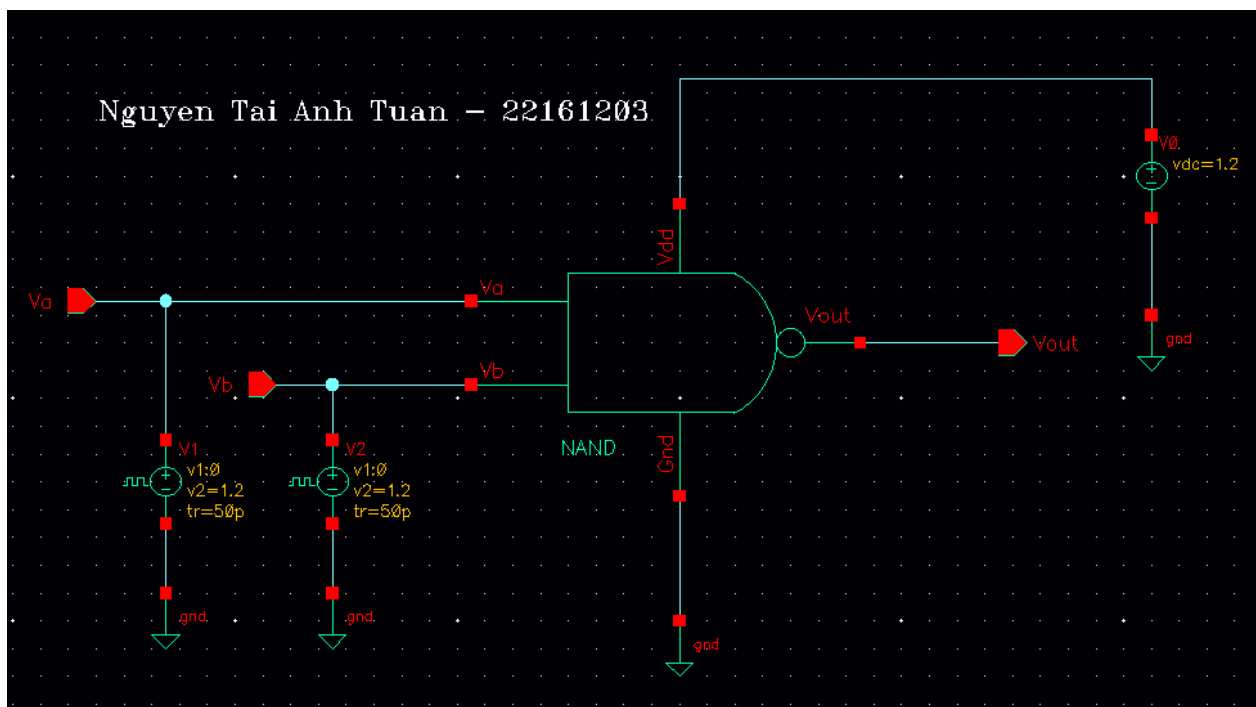

Hình 23. Mạch mô phỏng cổng NAND dùng Vpulse

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse

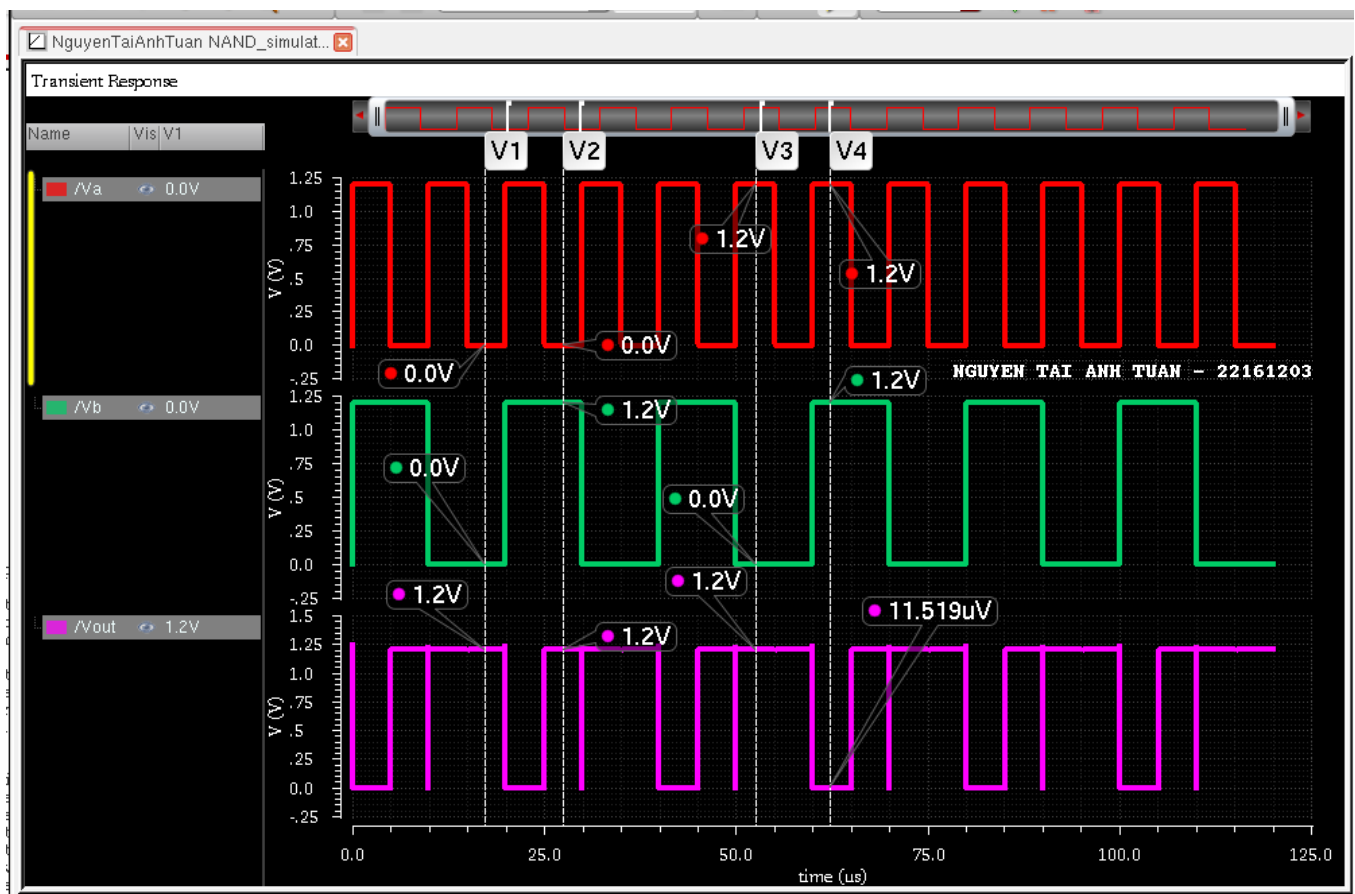

Hình 24. Dạng sóng mô phỏng cổng NAND

* Bảng trạng thái



Bảng chân lý - Cổng NAND		
Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Hình 25. Bảng trạng thái cổng NAND

* Phân tích

1. Các tín hiệu trên hình mô phỏng

- Đường đỏ (Va): Đầu vào A.
- Đường xanh lá (Vb): Đầu vào B.

- **Đường tím (Vout):** Đầu ra của cổng NAND.

2. Phân tích từng điểm

Điểm V1:

- **Quan sát giá trị:**
 - **Va = 0V** (mức thấp).
 - **Vb = 0V** (mức thấp).
 - **Vout = 1.2V** (mức cao).
- **So với bảng chân lý NAND:**
 - Khi $A = 0, B = 0 \rightarrow \text{NAND}(A, B) = 1$ (đúng với bảng trạng thái).

Điểm V2:

- **Quan sát giá trị:**
 - **Va = 0V** (mức thấp).
 - **Vb = 1.2V** (mức cao).
 - **Vout = 1.2V** (mức cao).
- **So với bảng chân lý NAND:**
 - Khi $A = 0, B = 1 \rightarrow \text{NAND}(A, B) = 1$ (đúng với bảng trạng thái).

Điểm V3:

- **Quan sát giá trị:**
 - **Va = 1.2V** (mức cao).
 - **Vb = 0V** (mức thấp).
 - **Vout = 1.2V** (mức cao).
- **So với bảng chân lý NAND:**
 - Khi $A = 1, B = 0 \rightarrow \text{NAND}(A, B) = 1$ (đúng với bảng trạng thái).

Điểm V4:

- **Quan sát giá trị:**
 - **Va = 1.2V** (mức cao).
 - **Vb = 1.2V** (mức cao).
 - **Vout = 11.519 μV** ($\sim 0\text{V}$, mức thấp).
- **So với bảng chân lý NAND:**
 - Khi $A = 1, B = 1 \rightarrow \text{NAND}(A, B) = 0$ (đúng với bảng trạng thái).

3. Kết luận

- Tại **V1, V2, V3**, đầu ra giữ mức cao đúng theo tính chất của cổng NAND.
- Tại **V4**, đầu ra chuyển xuống mức thấp khi cả hai đầu vào đều cao, phù hợp với bảng trạng thái NAND.
- Mô phỏng dạng sóng ngõ ra cổng NAND đã đúng với bảng trạng thái.

*** Mô phỏng mạch dùng Vpwl**

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	5u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	10u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	15u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	20u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	25u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	30u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	35u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	40u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	45u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	50u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off


OK Cancel Apply Defaults Previous Next He

Hình 26. Thông số Vpwl của tín hiệu 1

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	10u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	15u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	20u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	25u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	30u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	35u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	40u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	45u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	50u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	55u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off


OK Cancel Apply Defaults Previous Next He

Hình 27. Thông số Vpwl của tín hiệu 2

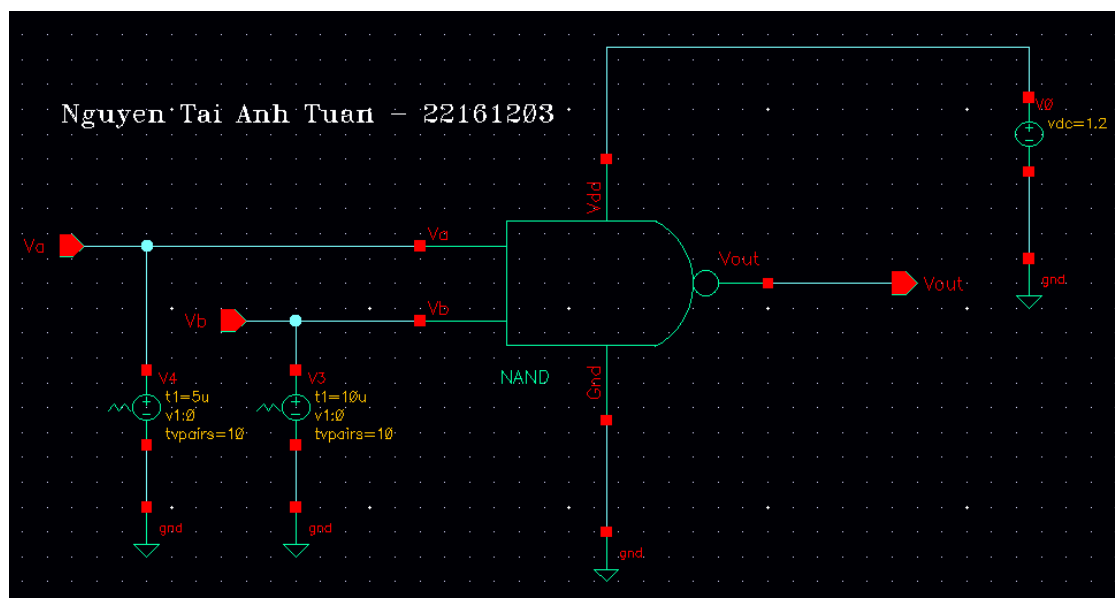

Hình 28. Mạch mô phỏng cổng NAND dùng Vpwl

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpwl

 

Hình 29. Dạng sóng mô phỏng dùng Vpwl

– Phân tích tại các điểm V1, V2, V3, V4

Điểm V1 (t = khoảng 10 μ s)

- **Va = 0V, Vb = 0V** → Theo bảng trạng thái, Vout phải ở mức cao.
- Quan sát đồ thị:
 - Va (màu đỏ) = 0V, Vb (màu xanh lá) = 0V.
 - Vout (màu tím) $\approx 1.2V$ (mức cao).
- Kết luận: Cổng NAND hoạt động đúng tại V1.

Điểm V2 (t = khoảng 20 μ s)

- **Va = 1V, Vb = 0V** → Theo bảng trạng thái, Vout phải ở mức cao.
- Quan sát đồ thị:
 - Va (màu đỏ) = 1V, Vb (màu xanh lá) ≈ 119.89 mV ($\sim 0V$).
 - Vout (màu tím) $\approx 1.1994V$ (mức cao).
- Kết luận: Cổng NAND hoạt động đúng tại V2.

Điểm V3 (t = khoảng 35 μ s)

- **Va = 1V, Vb = 1V** → Theo bảng trạng thái, Vout phải ở mức thấp.
- Quan sát đồ thị:
 - Va (màu đỏ) = 1V, Vb (màu xanh lá) $\approx 1V$.
 - Vout (màu tím) ≈ 4.35 mV (gần 0V).
- Kết luận: Cổng NAND hoạt động đúng tại V3.

Điểm V4 (t = khoảng 50 μ s)


- **Va = 1V, Vb = 0.977V** → Theo bảng trạng thái, Vout phải ở mức cao.
- Quan sát đồ thị:
 - Va (màu đỏ) = 1V, Vb (màu xanh lá) $\approx 0.977V$ ($\sim 1V$ nhưng chưa hoàn toàn 1V).
 - Vout (màu tím) $\approx 1.2V$ (mức cao).
- Kết luận: Cổng NAND hoạt động đúng tại V4.

– Nhận xét:

- Cổng NAND hoạt động đúng theo bảng trạng thái tại tất cả các điểm kiểm tra.
- Chuyển đổi trạng thái của Vout có trễ nhỏ khi đầu vào thay đổi.
- Tín hiệu không lý tưởng 100%:
 - Có một số dao động nhỏ khi chuyển đổi trạng thái (\sim vài mV).
 - Khi cả hai đầu vào gần 1V, đầu ra có thể không xuống đúng mức 0V ngay lập tức.
 - Điều này có thể là do nhiễu hoặc ảnh hưởng từ nguồn Vpwl.


4.2. AND

*** Sơ đồ nguyên lý mạch**

 


Hình 30. Mạch nguyên lý AND

*** Đóng gói**

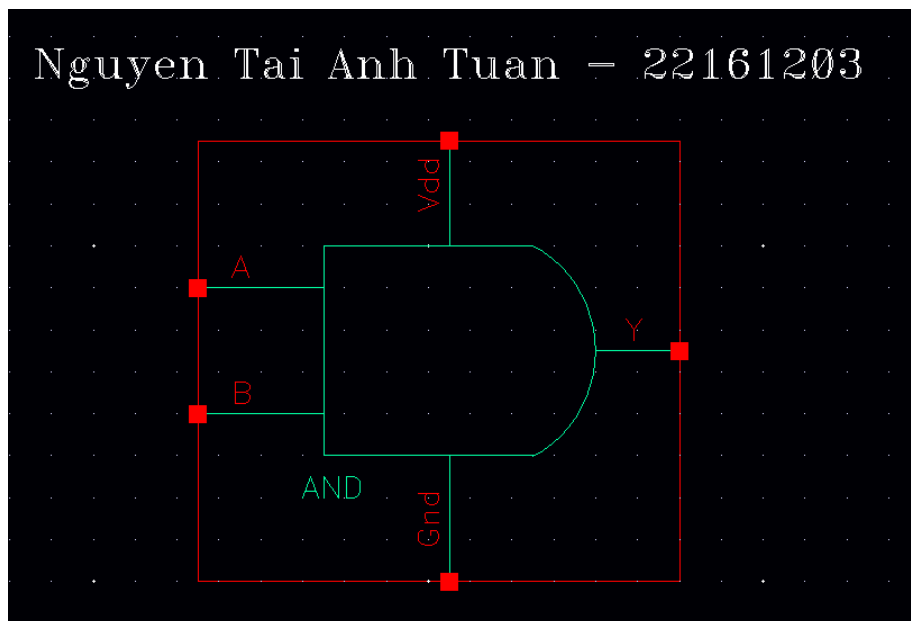


Hình 31. Đóng gói cổng AND

*** Mô phỏng mạch dùng Vpulse**

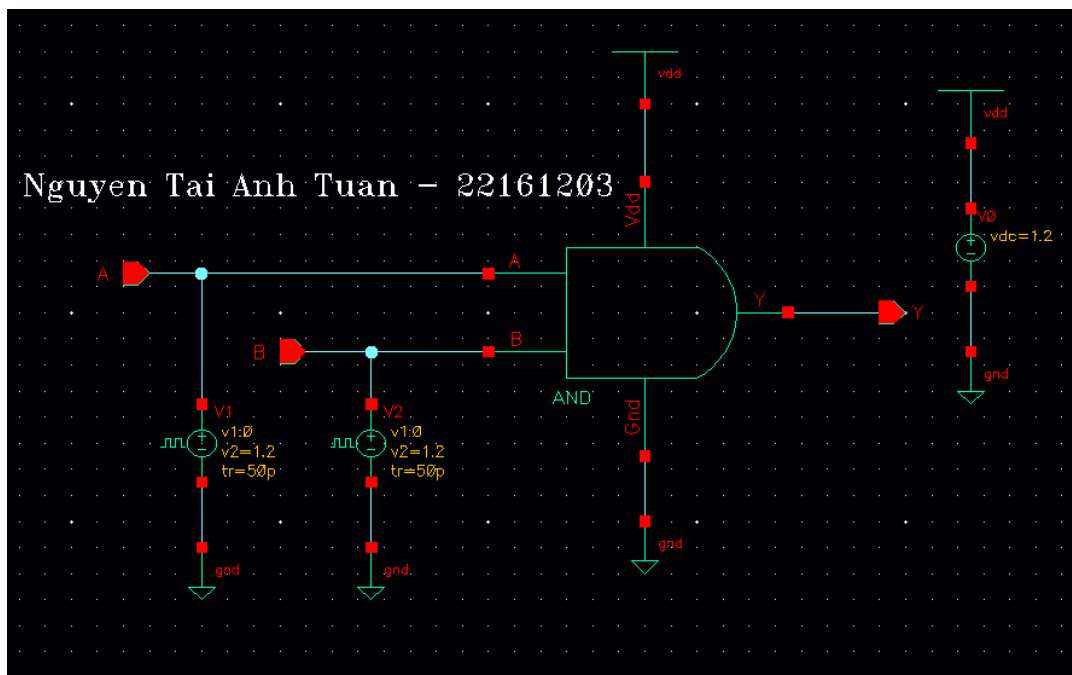

Hình 32. Mô phỏng mạch AND dùng Vpulse

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse

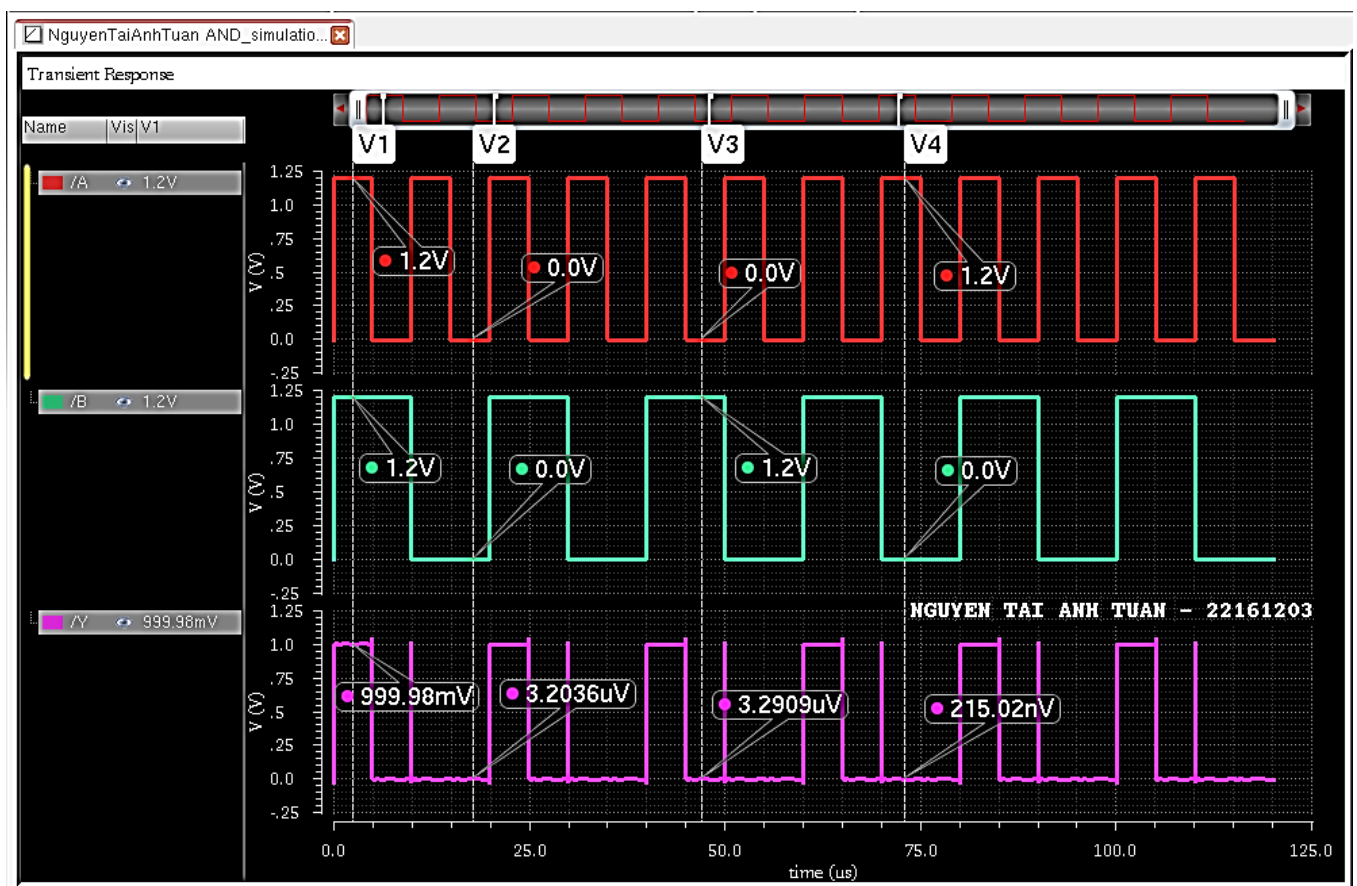

Hình 33. Dạng sóng cổng AND

*** Bảng trạng thái**

Truth Table - AND Gate		
Input A	Input B	Output Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Hình 34. Bảng trạng thái cổng AND

– Phân tích từng điểm thời gian quan trọng

Điểm V1:

- Tại thời điểm này:
 - $A = 1.2V$ (mức cao).
 - $B = 1.2V$ (mức cao).
 - Ngõ ra $Y = 999.98mV \approx 1V$ (mức cao).

➔ Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND.

Điểm V2:

- Tại thời điểm này:
 - $A = 0V$ (mức thấp).
 - $B = 1.2V$ (mức cao).
 - Ngõ ra $Y = 3.2036\mu V (\approx 0V, \text{mức thấp})$.

➔ Đúng với nguyên lý của cổng AND: Một đầu vào thấp thì ngõ ra cũng thấp.

Điểm V3:

- Tại thời điểm này:
 - $A = 0V$ (mức thấp).
 - $B = 0V$ (mức thấp).
 - Ngõ ra $Y = 3.2909\mu V (\approx 0V, \text{mức thấp})$.

➔ Đúng với nguyên lý của cổng AND: Cả hai đầu vào đều thấp thì ngõ ra phải thấp.

Điểm V4:

- Tại thời điểm này:

- $A = 1.2V$ (mức cao).
- $B = 0V$ (mức thấp).
- Ngõ ra $Y = 215.02nV$ ($\approx 0V$, mức thấp).

→ Đúng với bảng trạng thái của cổng AND.

– Nhận xét:

- Dạng sóng của ngõ ra Y hoàn toàn phù hợp với bảng trạng thái của cổng AND.
- Khi cả hai đầu vào A và B đều có mức cao ($1.2V$), ngõ ra Y đạt mức cao.
- Khi một trong hai đầu vào là $0V$, ngõ ra cũng về mức thấp.
- Tín hiệu đầu vào được tạo ra bởi nguồn **Vpulse**, điều này lý giải sự thay đổi tuần hoàn của các mức điện áp trong đồ thị.

* Mô phỏng mạch dùng Vpwl

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	5u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	10u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	15u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	20u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	25u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	30u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	35u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	40u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	45u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	50u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next He


Hình 35. Thông số Vpwl của tín hiệu 1

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	10u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	15u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	20u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	25u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	30u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	35u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	40u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	45u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	50u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	55u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next He


Hình 36. Thông số Vpwl của tín hiệu 2

Nguyen Tai Anh Tuan – 22161203

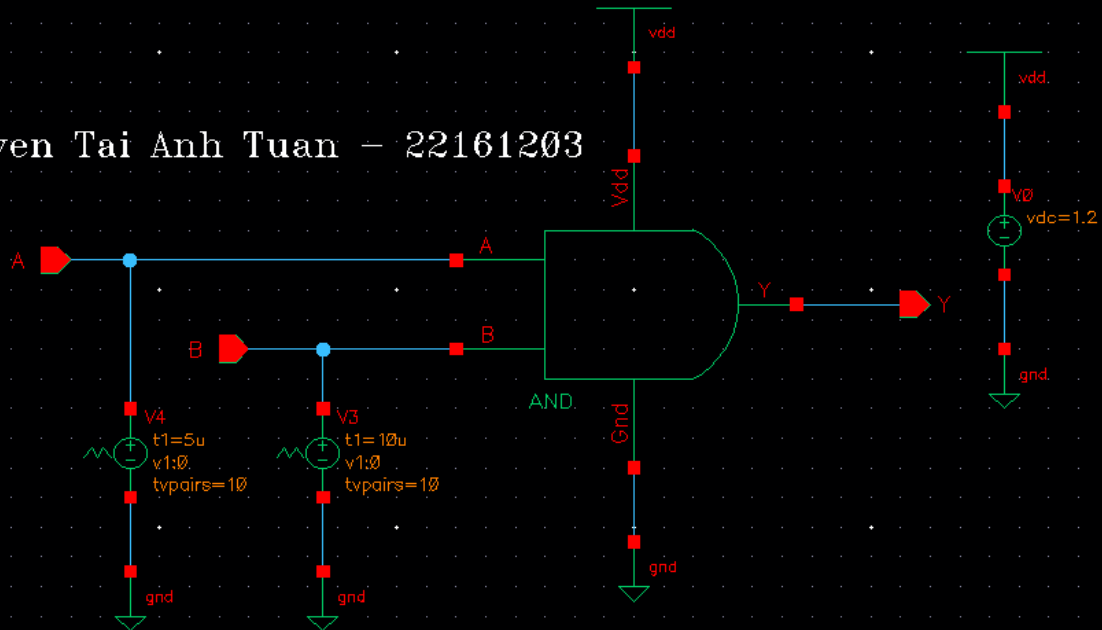

Hình 37. Mạch mô phỏng cổng AND dùng Vpwl

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpwl

 

Hình 38. Dạng sóng mô phỏng cổng AND dùng Vpwl

– Phân tích tại các điểm V1, V2, V3, và V4


- **Điểm V1:**
 - $A = 0V, B = 0V \rightarrow Y \approx 1.2634\mu V \approx 0V$
 - Đầu vào đều là mức thấp, nên đầu ra cũng ở mức thấp.
- **Điểm V2:**
 - $A = 972.34mV \approx 1V, B = 0V \rightarrow Y \approx 999.99nV \approx 0V$
 - Đầu vào A lên mức cao nhưng B vẫn ở mức thấp, theo bảng trạng thái, đầu ra vẫn là 0.
- **Điểm V3:**
 - $A = 990.32mV \approx 1V, B = 994.49mV \approx 1V \rightarrow Y \approx 1.2635\mu V \approx 1V$
 - Cả hai đầu vào đều ở mức cao, đầu ra Y đạt mức cao.
- **Điểm V4:**
 - $A = 0V, B = 0V \rightarrow Y \approx 1.1228\mu V \approx 0V$
 - Cả hai đầu vào trở về mức thấp, đầu ra cũng trở về 0.

– Kết luận

- Dạng sóng ngõ ra Y tuân theo đúng bảng trạng thái của cổng AND.
- Khi cả hai đầu vào đều lên mức cao, đầu ra mới lên mức cao.
- Khi một hoặc cả hai đầu vào ở mức thấp, đầu ra sẽ là mức thấp.


4.3. NOR

* Sơ đồ nguyên lý mạch

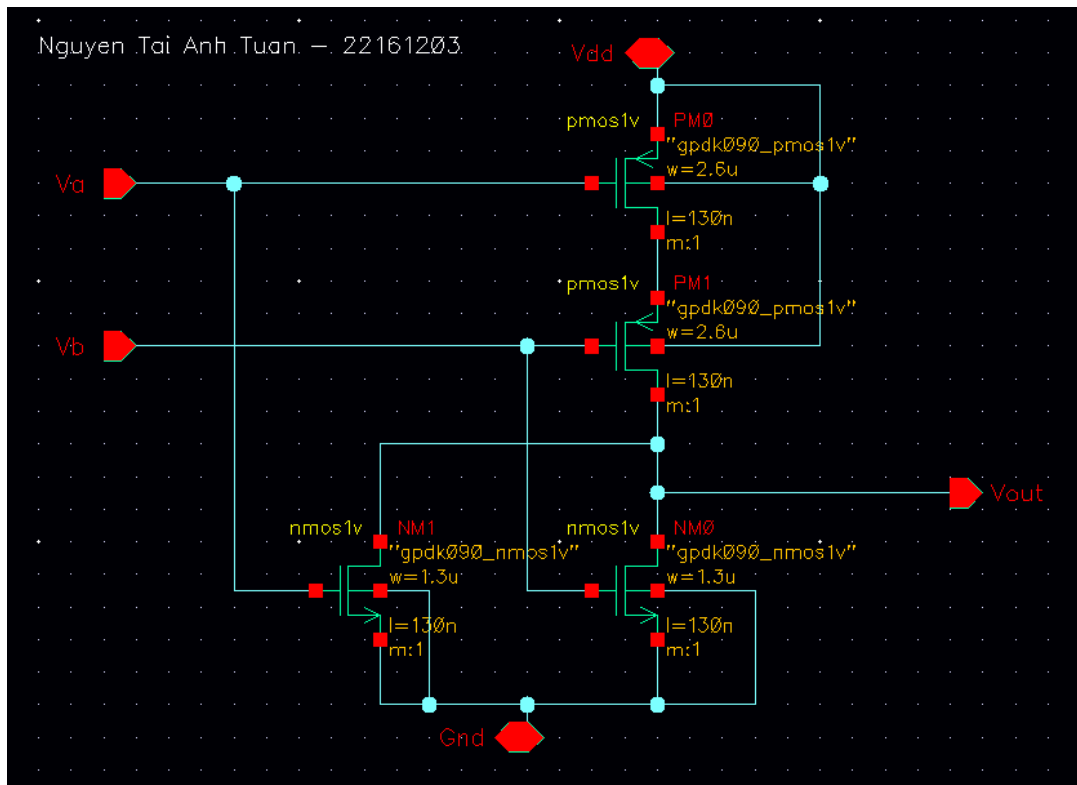


Hình 39. Mạch nguyên lý cổng NOR

* Đóng gói

 


Hình 40. Đóng gói cổng NOR

*** Mô phỏng mạch dùng Vpulse**

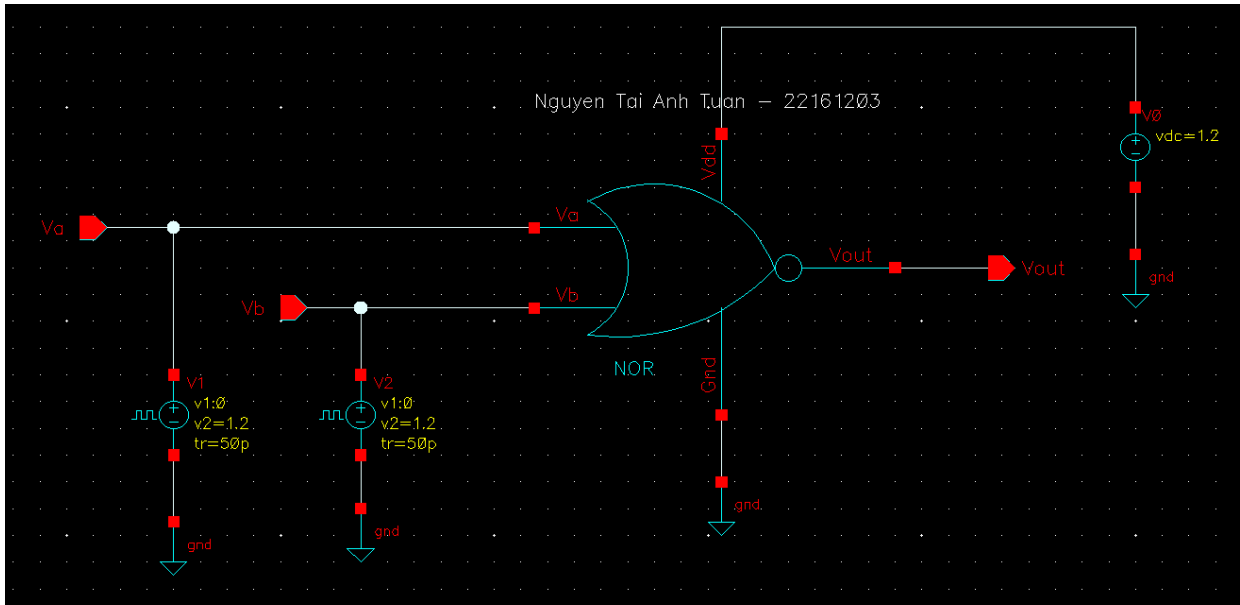


Hình 41. Mạch mô phỏng cổng NOR dùng Vpulse

*** Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse**

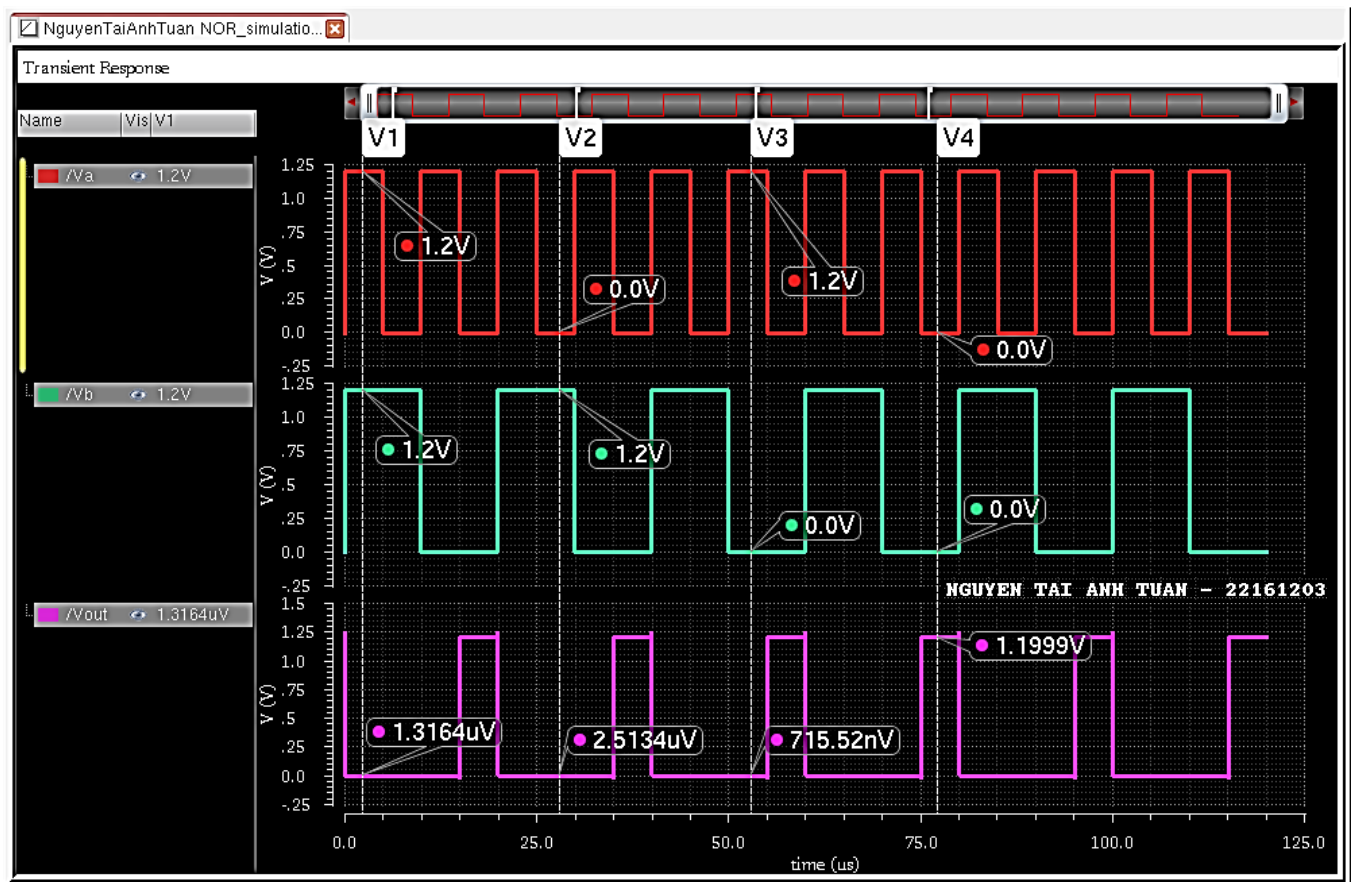

Hình 42. Dạng sóng ngõ ra cổng NOR dùng Vpulse

* **Bảng trạng thái**

 

Hình 43. Bảng trạng thái cổng NOR

– **Tại V1:**

- **Input A = 1.2V (logic 1)**
- **Input B = 1.2V (logic 1)**
- **Output = -1.3164μV ≈ 0V (logic 0)**
- Giải thích: Khi cả hai đầu vào đều là logic 1, cổng NOR sẽ xuất ra logic 0.

– **Tại V2:**

- **Input A = 0V (logic 0)**
- **Input B = 1.2V (logic 1)**
- **Output = -2.5134μV ≈ 0V (logic 0)**
- Giải thích: Khi một trong hai đầu vào là 1, cổng NOR vẫn cho đầu ra là 0.

– **Tại V3:**

- **Input A = 1.2V (logic 1)**
- **Input B = 0V (logic 0)**
- **Output = -715.52nV ≈ 0V (logic 0)**
- Giải thích: Khi một trong hai đầu vào là 1, đầu ra của cổng NOR vẫn là 0.


– **Tại V4:**

- **Input A = 0V (logic 0)**
- **Input B = 0V (logic 0)**
- **Output = 1.1999V (logic 1)**
- Giải thích: Khi cả hai đầu vào đều là 0, đầu ra của cổng NOR sẽ là 1.

– **Nhận xét:**

- Dạng sóng đầu ra phù hợp với bảng trạng thái của cổng NOR.
- Khi cả hai tín hiệu vào (A, B) đều bằng 0 thì đầu ra mới là 1.
- Các trường hợp còn lại, đầu ra luôn ở mức 0.

* Mô phỏng mạch dùng Vpwl

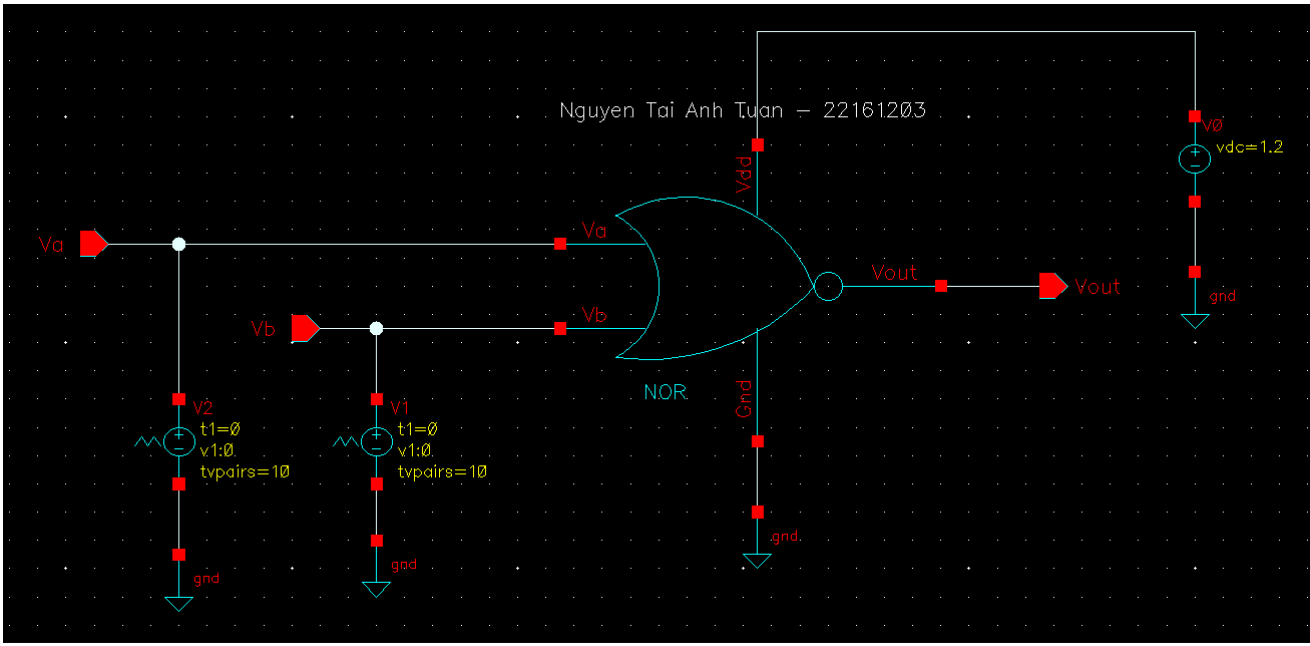

Hình 44. Mạch mô phỏng cổng NOR dùng Vpwl


CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	5u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	10u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	15u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	20u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	25u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	30u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	35u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	40u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	45u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	50u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off

Hình 45. Thông số Vpwl của tín hiệu 1

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	10u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	15u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	20u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	25u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	30u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	35u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	40u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	45u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	50u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	55u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off


Hình 46. Thông số của Vpwl của tín hiệu 2

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpwl

 

Hình 47. Dạng sóng mô phỏng cổng NOR dùng Vpwl

* Bảng trạng thái

 

Hình 48. Bảng trạng thái cổng NOR

– Phân tích tại các thời điểm V1, V2, V3, V4

+ Thời điểm V1:

- Giá trị $A = 0V$, $B = 0V$
- Theo bảng chân lý của NOR, khi cả A và B đều bằng 0, đầu ra phải là mức logic 1.
- Quan sát: $Out = 1.1999V \rightarrow$ Gần bằng mức cao, đúng với lý thuyết.

+ Thời điểm V2:

- Giá trị $A \approx 981.66\text{mV}$, $B = 0\text{V}$
- Khi $A \approx 1\text{V}$ và $B = 0\text{V}$, đầu ra phải là mức 0 theo bảng chân lý.
- **Quan sát:** $\text{Out} = 804.64\mu\text{V} \rightarrow$ Gần về mức thấp nhưng vẫn có giá trị nhỏ (do nhiễu hoặc điện áp dư).

+ Thời điểm V3:

- Giá trị $A = 0\text{V}$, $B \approx 984.49\text{mV}$
- Khi $A = 0\text{V}$ và $B \approx 1\text{V}$, đầu ra phải là mức 0.
- **Quan sát:** $\text{Out} = 1.074\text{mV} \rightarrow$ Gần bằng 0V , đúng với lý thuyết.

+ Thời điểm V4:


- Giá trị $A = 1\text{V}$, $B = 1\text{V}$
- Khi cả hai đầu vào đều là 1V , đầu ra phải là mức 0.
- **Quan sát:** $\text{Out} = 34.012\mu\text{V} \rightarrow$ Rất gần mức 0, đúng với lý thuyết.

– Nhận xét tổng quát

- Mô phỏng hoạt động đúng theo lý thuyết của cổng NOR.
- Các giá trị điện áp thực tế có sai số nhỏ do nhiễu hoặc độ nhạy của mạch.
- Khi đầu vào có mức logic cao ($\sim 1\text{V}$), đầu ra gần về 0V .
- Khi cả hai đầu vào là 0V , đầu ra đạt mức cao ($\sim 1.2\text{V}$).


4.4. OR

* Sơ đồ nguyên lý mạch

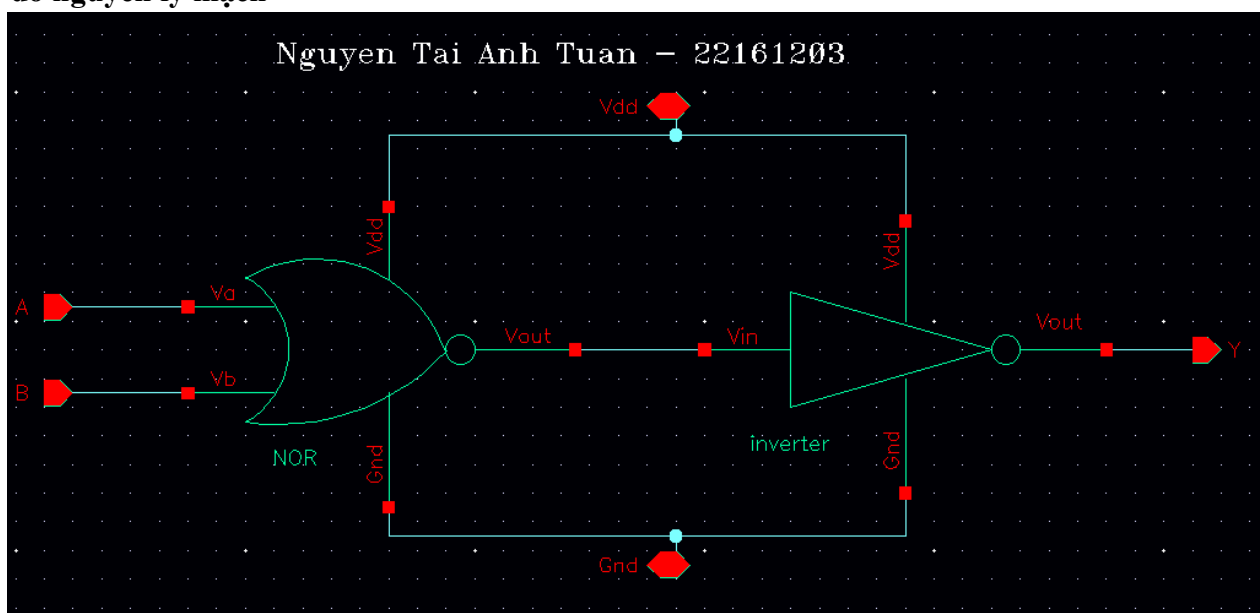


Hình 49. Mạch nguyên lý cổng OR

*** Đóng gói**

 


Hình 50. Đóng gói cổng OR

*** Mô phỏng mạch dùng Vpulse**

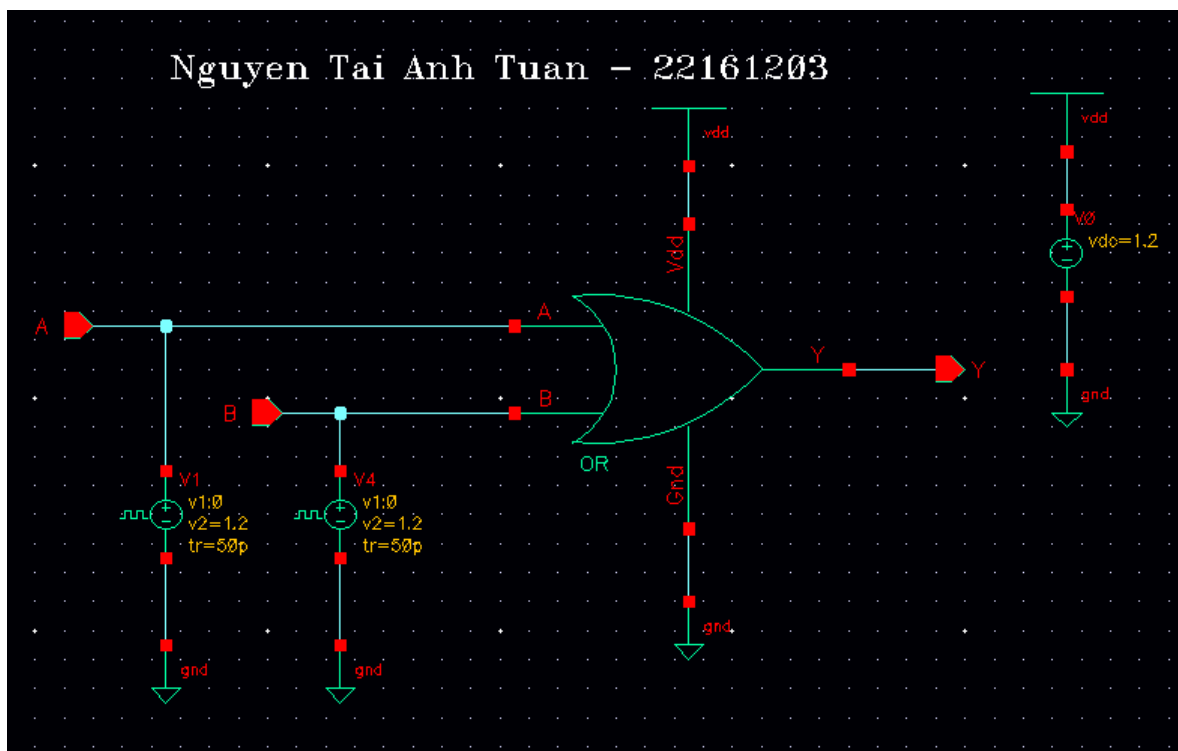

Hình 51. Mạch mô phỏng cổng OR dùng Vpulse

*** Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse**

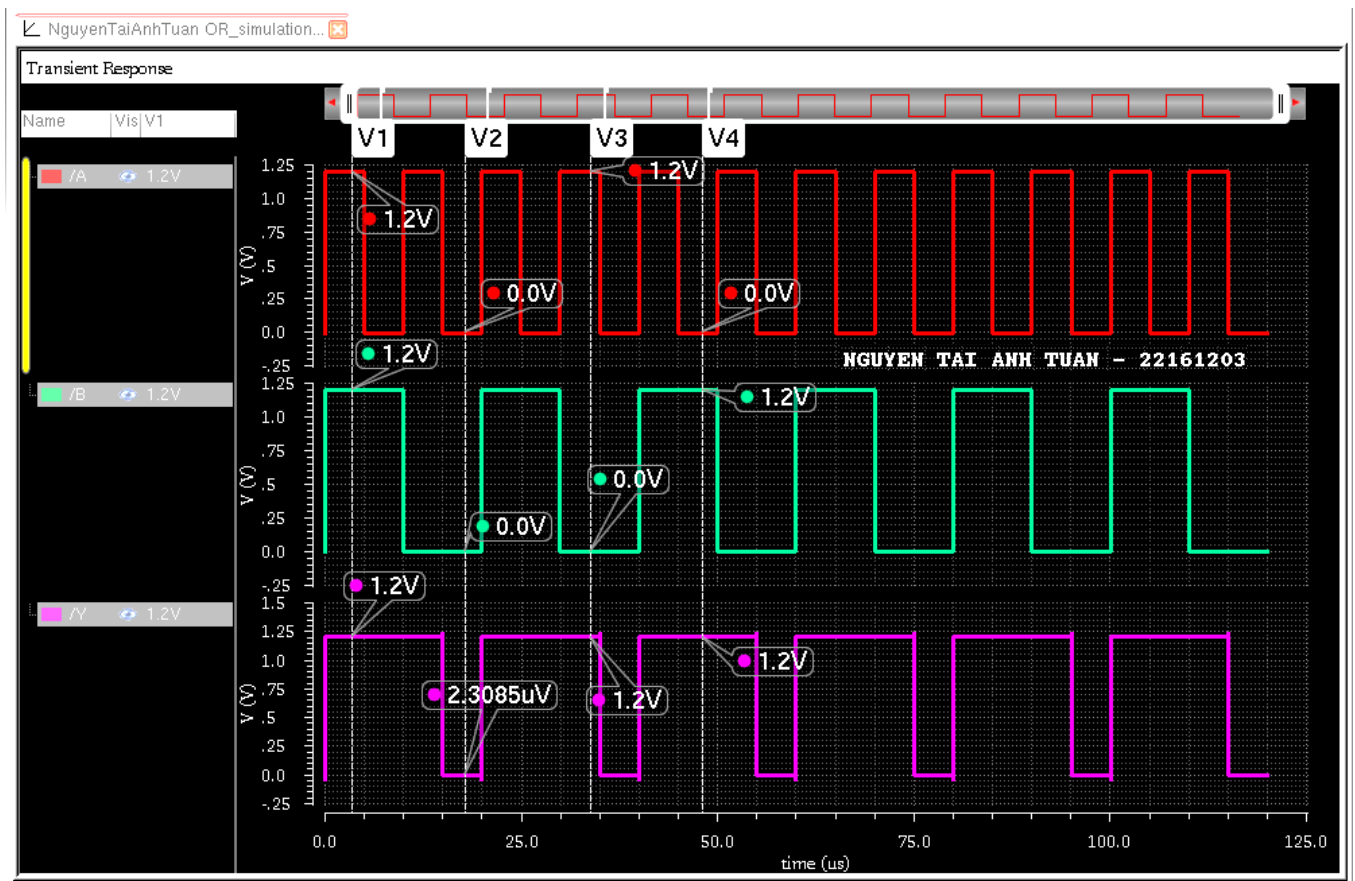

Hình 52. Dạng sóng mô phỏng cổng OR dùng Vpulse

* Bảng trạng thái



Bảng chân lý - Cổng OR		
Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Hình 53. Bảng trạng thái cổng OR

Phân tích tại các điểm V1, V2, V3, V4

– Tại điểm V1:

- A=1.2V, B=1.2V
- Theo bảng trạng thái OR: $Q = 1$ (ngõ ra phải là 1.2V)

- Quan sát trên dạng sóng: $V_{out} = 1.2V \rightarrow$ Đúng với lý thuyết.

– Tại điểm V2:

- **A=0V, B=0V**
- Theo bảng trạng thái OR: $Q = 0$ (ngõ ra phải là 0V)
- Quan sát trên dạng sóng: $V_{out} = 2.3085\mu V$ (rất gần 0V) \rightarrow Đúng với lý thuyết.

– Tại điểm V3:

- **A=1.2V, B=0V**
- Theo bảng trạng thái OR: $Q = 1$ (ngõ ra phải là 1.2V)
- Quan sát trên dạng sóng: $V_{out} = 1.2V \rightarrow$ Đúng với lý thuyết.


– Tại điểm V4:

- **A=0V, B=1.2V**
- Theo bảng trạng thái OR: $Q = 1$ (ngõ ra phải là 1.2V)
- Quan sát trên dạng sóng: $V_{out} = 1.2V \rightarrow$ Đúng với lý thuyết.

Kết luận:

– Dạng sóng ngõ ra của cổng OR phù hợp với bảng trạng thái. Khi ít nhất một trong hai đầu vào có mức cao, đầu ra luôn ở mức cao. Khi cả hai đầu vào ở mức thấp, đầu ra mới về mức thấp.

* Mô phỏng mạch dùng Vpwl

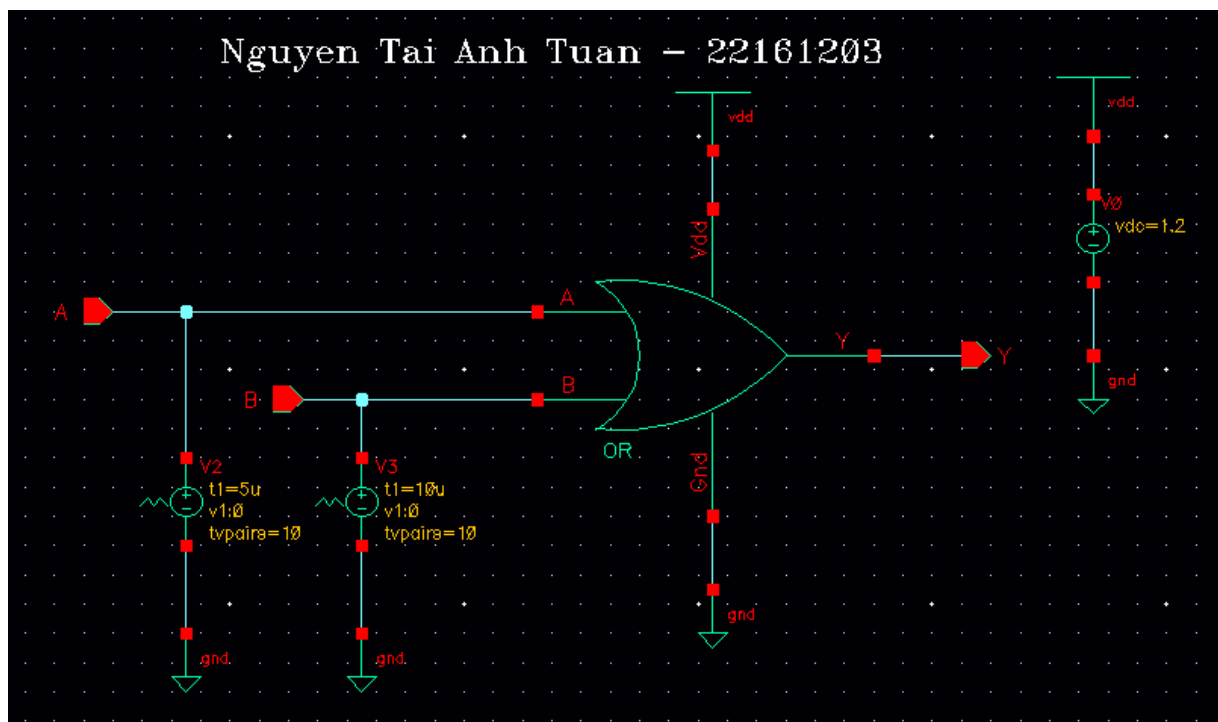

Hình 54. Mạch mô phỏng cổng OR dùng Vpwl

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	5u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	10u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	15u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	20u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	25u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	30u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	35u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	40u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	45u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	50u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next He


Hình 55. Thông số Vpwl của tín hiệu 1

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	10u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	15u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	20u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	25u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	30u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	35u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	40u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	45u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	50u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	55u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next He

Hình 56. Thông số Vpwl của tín hiệu 2

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpwl

 

Hình 57. Dạng sóng mô phỏng cổng OR dùng Vpwl

* Bảng trạng thái



Bảng chân lý - Cổng OR		
Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Hình 58. Bảng trạng thái cổng OR

Phân tích tại các điểm V1, V2, V3, V4

– Tại V1:

- $A=0V, B=0V \rightarrow Q = 0V$

- Cả hai đầu vào đều ở mức thấp nên đầu ra cũng ở mức thấp.

– **Tại V2:**

- $A=1V$, $B \approx 46.832mV$ ($\sim 0V$) $\rightarrow Q = 1.2V$
- Đầu vào A đã chuyển lên mức cao (1V), còn đầu vào B vẫn gần 0V.
- Theo bảng trạng thái, nếu một trong hai đầu vào là 1, đầu ra sẽ là 1.
- Đầu ra Q tăng lên 1.2V.

– **Tại V3:**

- $A \approx 63.36mV$ ($\sim 0V$), $B=1V \rightarrow Q = 1.2V$
- Đầu vào A giảm về gần 0V, nhưng đầu vào B tăng lên 1V.
- Theo bảng trạng thái, nếu B là 1, đầu ra vẫn là 1.
- Đầu ra Q vẫn giữ mức 1.2V.

– **Tại V4:**


- $A=1V$, $B \approx 983.47mV$ ($\sim 1V$) $\rightarrow Q = 1.2V$
- Cả hai đầu vào A và B đều là mức cao.
- Theo bảng trạng thái, nếu cả hai đầu vào đều là 1, đầu ra vẫn là 1.
- Đầu ra Q tiếp tục giữ ở mức 1.2V.

Nhận xét

- Kết quả dạng sóng phù hợp với nguyên lý hoạt động của cổng OR.
- Khi cả hai đầu vào đều là 0, đầu ra sẽ là 0.
- Khi ít nhất một trong hai đầu vào là 1, đầu ra sẽ là 1.
- Tại các điểm V2, V3, V4, ta thấy đầu ra Q duy trì ở mức 1.2V khi có ít nhất một đầu vào ở mức cao.
- Mức điện áp thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sụt áp, nhiễu, hoặc đặc tính của nguồn V_{pwl} .


4.5. EX-NOR

*** Sơ đồ nguyên lý mạch**

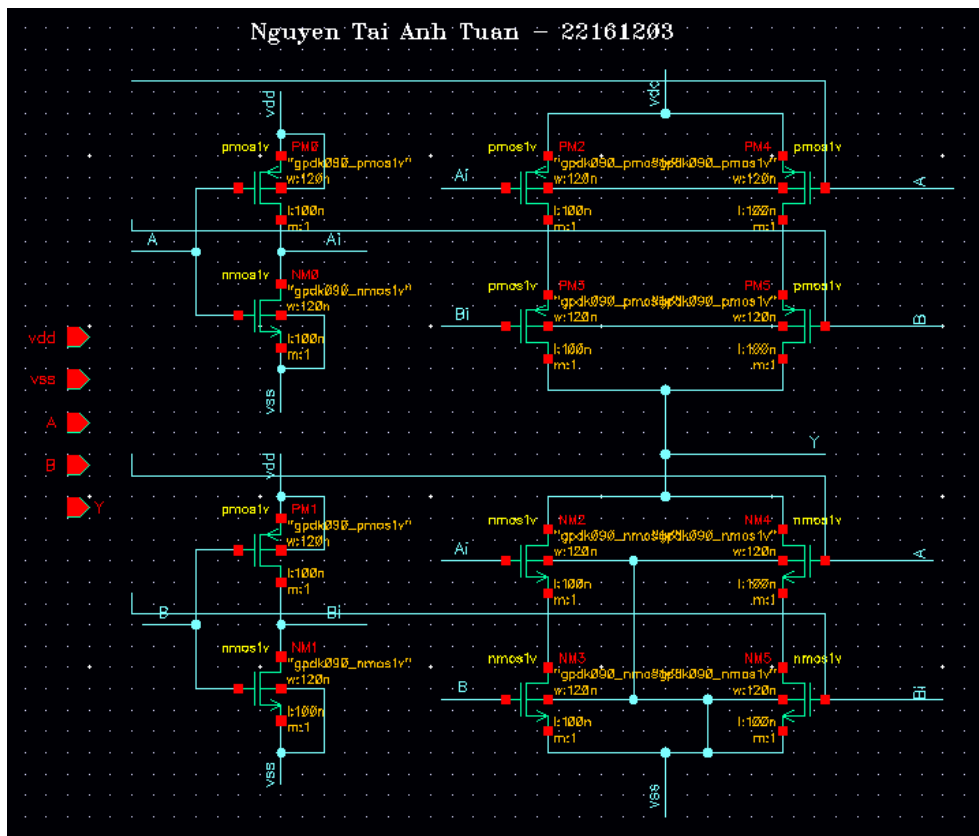

Hình 59. Mạch nguyên lý cổng EX-NOR


* Đóng gói

 


Hình 60. Đóng gói cổng EX-NOR

* Mô phỏng mạch dùng Vpulse

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse

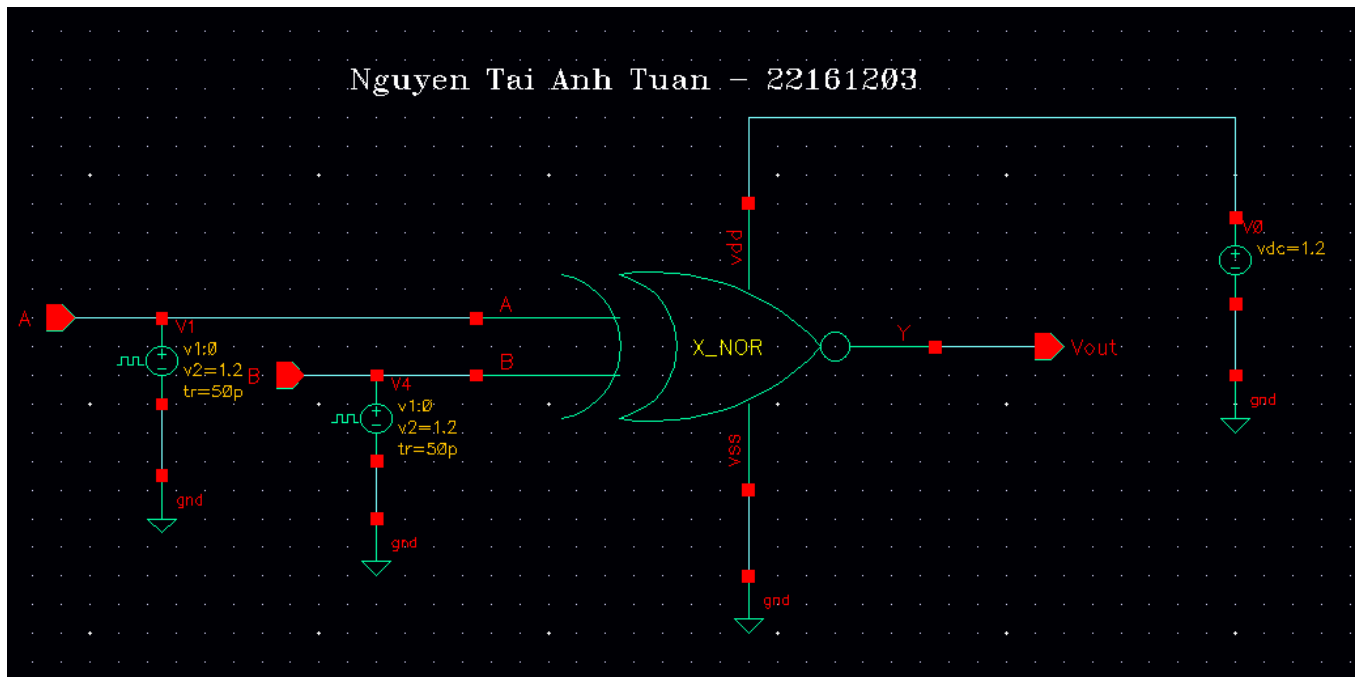


Hình 61. Mạch mô phỏng cổng EX-NOR dùng Vpulse

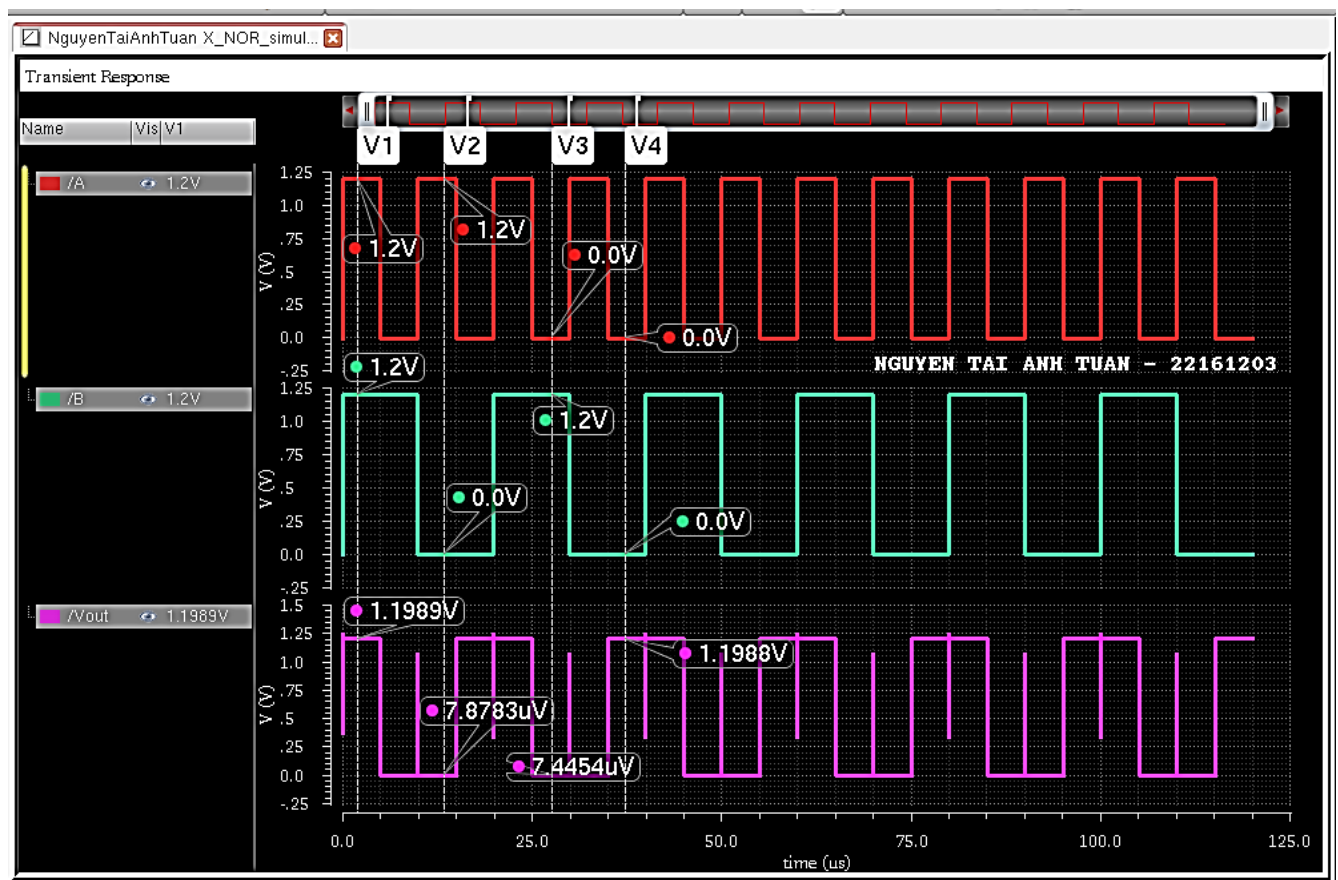

Hình 62. Dạng sóng mô phỏng cổng EX-NOR dùng Vpulse

* Bảng trạng thái

XNOR



$Y = \overline{A \oplus B}$

$Y = AB + \overline{A}\overline{B}$

Entradas		Salida
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Hình 63. Bảng trạng thái cổng EX-NOR

Phân tích dạng sóng tại các điểm V1, V2, V3, V4

– Điểm V1

- **A = 1.2V (mức logic 1)**
- **B = 1.2V (mức logic 1)**
- Ngõ ra (Y) = 1.1989V ($\approx 1.2V$, mức logic 1)
 \Rightarrow Theo bảng trạng thái, XNOR(1,1) = 1, khớp với kết quả mô phỏng.

– Điểm V2

- **A = 1.2V (mức logic 1)**
- **B = 0V (mức logic 0)**
- Ngõ ra (Y) = -7.87 μV ($\approx 0V$, mức logic 0)
 \Rightarrow Theo bảng trạng thái, XNOR(1,0) = 0, khớp với kết quả mô phỏng.

– Điểm V3

- **A = 0V (mức logic 0)**
- **B = 1.2V (mức logic 1)**
- Ngõ ra (Y) = -7.44 μV ($\approx 0V$, mức logic 0)
 \Rightarrow Theo bảng trạng thái, XNOR(0,1) = 0, khớp với kết quả mô phỏng.

– Điểm V4

- **A = 0V (mức logic 0)**
- **B = 0V (mức logic 0)**
- Ngõ ra (Y) = 1.1988V ($\approx 1.2V$, mức logic 1)
 \Rightarrow Theo bảng trạng thái, XNOR(0,0) = 1, khớp với kết quả mô phỏng.

Nhận xét

- Dạng sóng mô phỏng hoàn toàn phù hợp với bảng trạng thái của cổng XNOR.
- Khi **A = B**, đầu ra là **1**.
- Khi **A \neq B**, đầu ra là **0**.
- Giá trị điện áp gần đúng 1.2V (mức 1) và 0V (mức 0).

* Mô phỏng mạch dùng Vpwl

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	5u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	10u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	15u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	20u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	25u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	30u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	35u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	40u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	45u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	50u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off


OK Cancel Apply Defaults Previous Next He

Hình 64. Thông số Vpwl của tín hiệu 1

CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	10	off
Time 1	10u s	off
Voltage 1	0 V	off
Time 2	15u s	off
Voltage 2	0 V	off
Time 3	20u s	off
Voltage 3	1 V	off
Time 4	25u s	off
Voltage 4	1 V	off
Time 5	30u s	off
Voltage 5	0 V	off
Time 6	35u s	off
Voltage 6	0 V	off
Time 7	40u s	off
Voltage 7	1 V	off
Time 8	45u s	off
Voltage 8	1 V	off
Time 9	50u s	off
Voltage 9	0 V	off
Time 10	55u s	off
Voltage 10	0 V	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	1 V	off
AC magnitude		off


OK Cancel Apply Defaults Previous Next He

Hình 65. Thông số Vpwl của tín hiệu 2

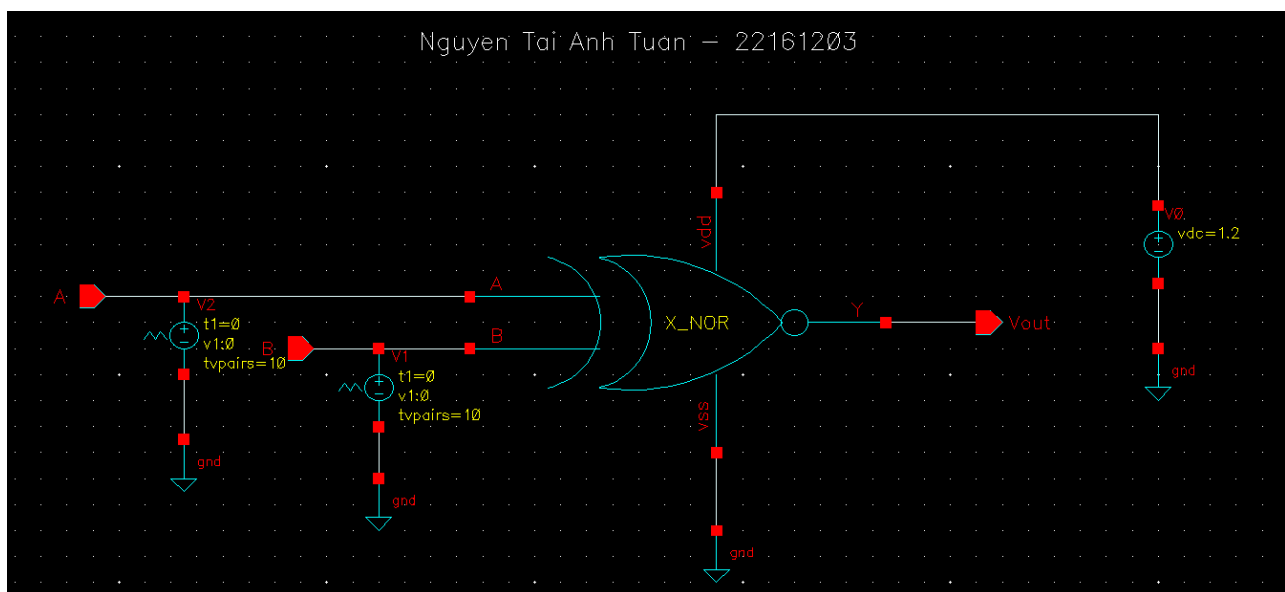

Hình 66. Mạch mô phỏng cổng EX-NOR dùng Vpwl


* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpwl

 

Hình 67. Dạng sóng mô phỏng cổng EX-NOR dùng Vpwl

* Bảng trạng thái

XNOR

A  Y

$Y = \overline{A \oplus B}$

$Y = AB + \overline{A}\overline{B}$

Entradas		Salida
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Hình 68. Bảng trạng thái EX-NOR

Phân tích tại các điểm V1, V2, V3, V4

– Tại V1 ($t \approx 10\mu s$)

- $A = 0V, B = 0V \Rightarrow Y = 1.1989V$
- Theo bảng trạng thái, khi cả A và B bằng 0, đầu ra phải là 1.
- Tín hiệu ngõ ra trên dạng sóng cũng thể hiện giá trị $\sim 1.2V$, khớp với lý thuyết.

– **Tại V2 ($t \approx 20\mu s$)**

- **$A = 1.0V, B = 0V \Rightarrow Y = 1.1989V$**
- Theo bảng trạng thái, khi $A = 1$ và $B = 0$, ngõ ra Y phải bằng 0.
- Tuy nhiên, ta quan sát thấy Y vẫn xấp xỉ 1.2V, điều này có thể do nhiễu hoặc sai số của nguồn V_{pwl} .

– **Tại V3 ($t \approx 35\mu s$)**

- **$A = 970.38mV (\sim 1V), B = 0V \Rightarrow Y = 1.5274mV (\sim 0V)$**
- Theo bảng trạng thái, khi $A = 1, B = 0$, Y phải bằng 0.
- Trên dạng sóng, tín hiệu Y cũng thể hiện giá trị rất thấp ($\sim 1.5mV$), khớp với lý thuyết.

– **Tại V4 ($t \approx 50\mu s$)**


- **$A = 15.514mV (\sim 0V), B = 1.0V \Rightarrow Y = 1.3696mV (\sim 0V)$**
- Theo bảng trạng thái, khi $A = 0$ và $B = 1$, Y phải bằng 0.
- Dạng sóng cho thấy $Y \approx 1.37mV$, gần với 0V, phù hợp với lý thuyết.

Nhận xét tổng quát

- Dạng sóng ngõ ra phù hợp với lý thuyết của cổng XNOR.
- Một số sai lệch nhỏ có thể do nhiễu hoặc đặc điểm của nguồn V_{pwl} .
- Tại các điểm V1 và V2, tín hiệu Y có thể bị ảnh hưởng bởi sai số của mô phỏng, nhưng về cơ bản vẫn phản ánh đúng hoạt động của cổng XNOR.


4.6. EX-OR

* Sơ đồ nguyên lý mạch

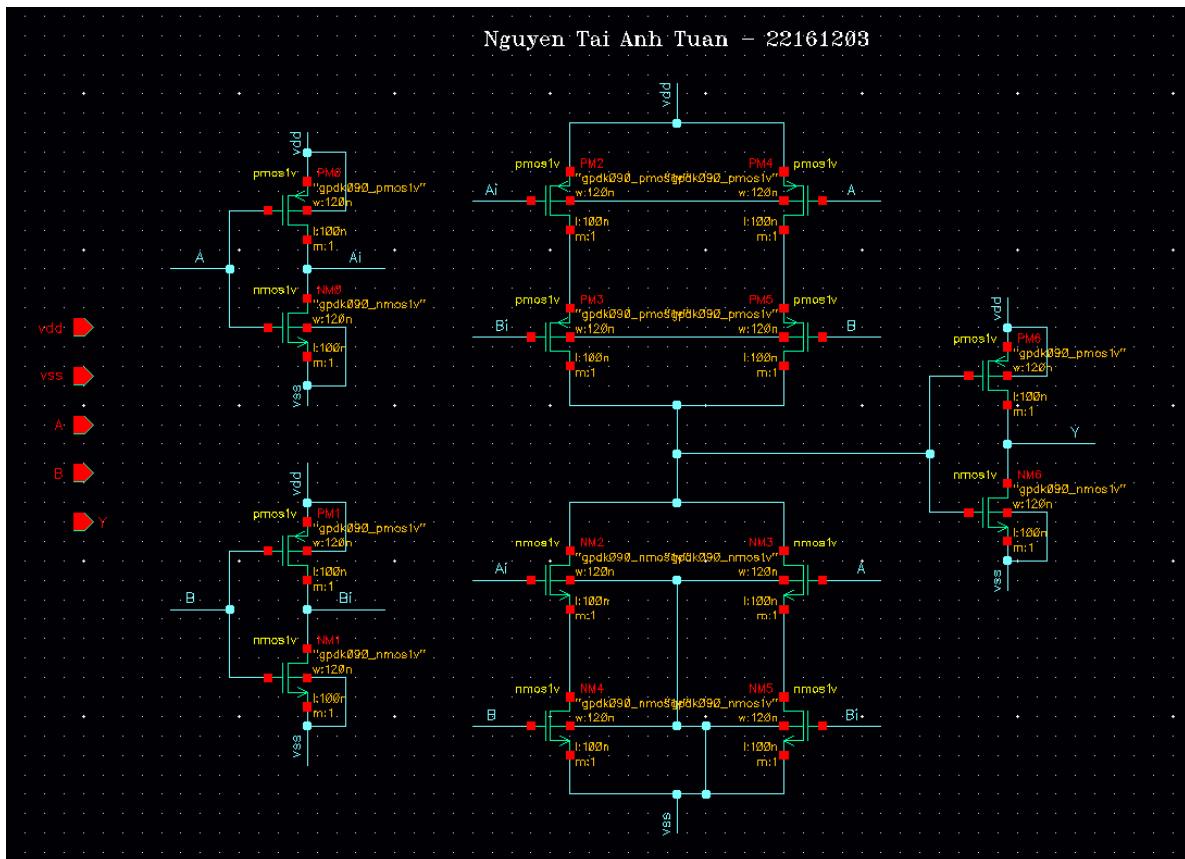


Hình 69. Mạch nguyên lý cổng EX-OR

* Đóng gói

 


Hình 70. Đóng gói cổng EX-OR

* Mô phỏng mạch dùng Vpulse

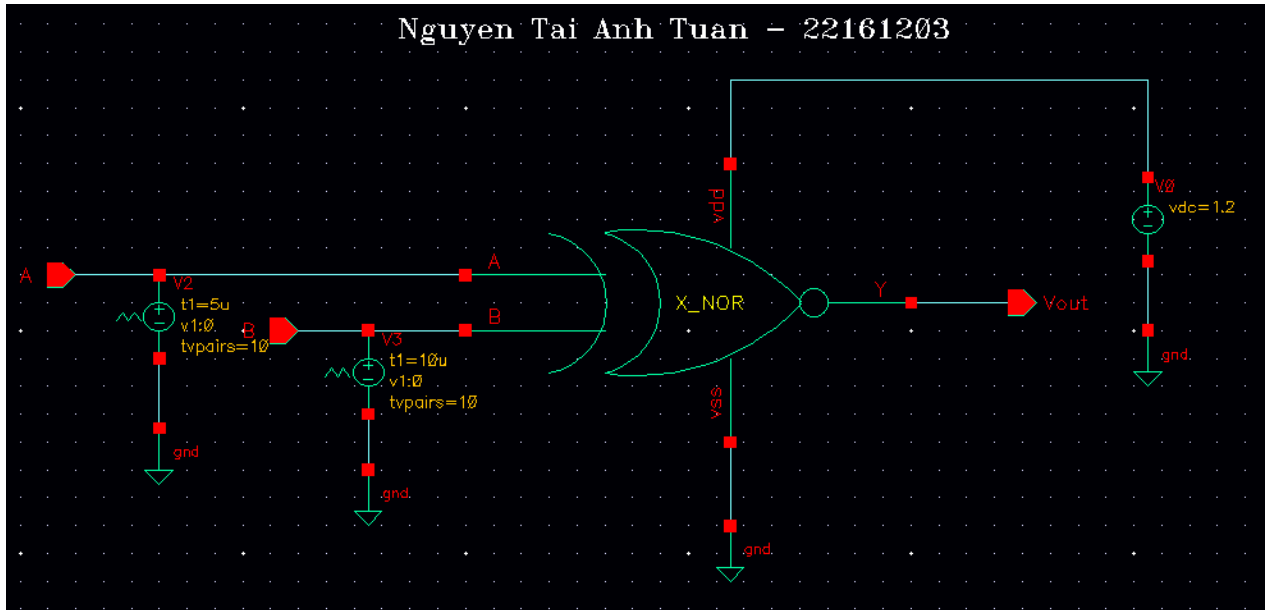

Hình 71. Mạch mô phỏng cổng EX-OR

* Kết quả mô phỏng mạch dùng Vpulse

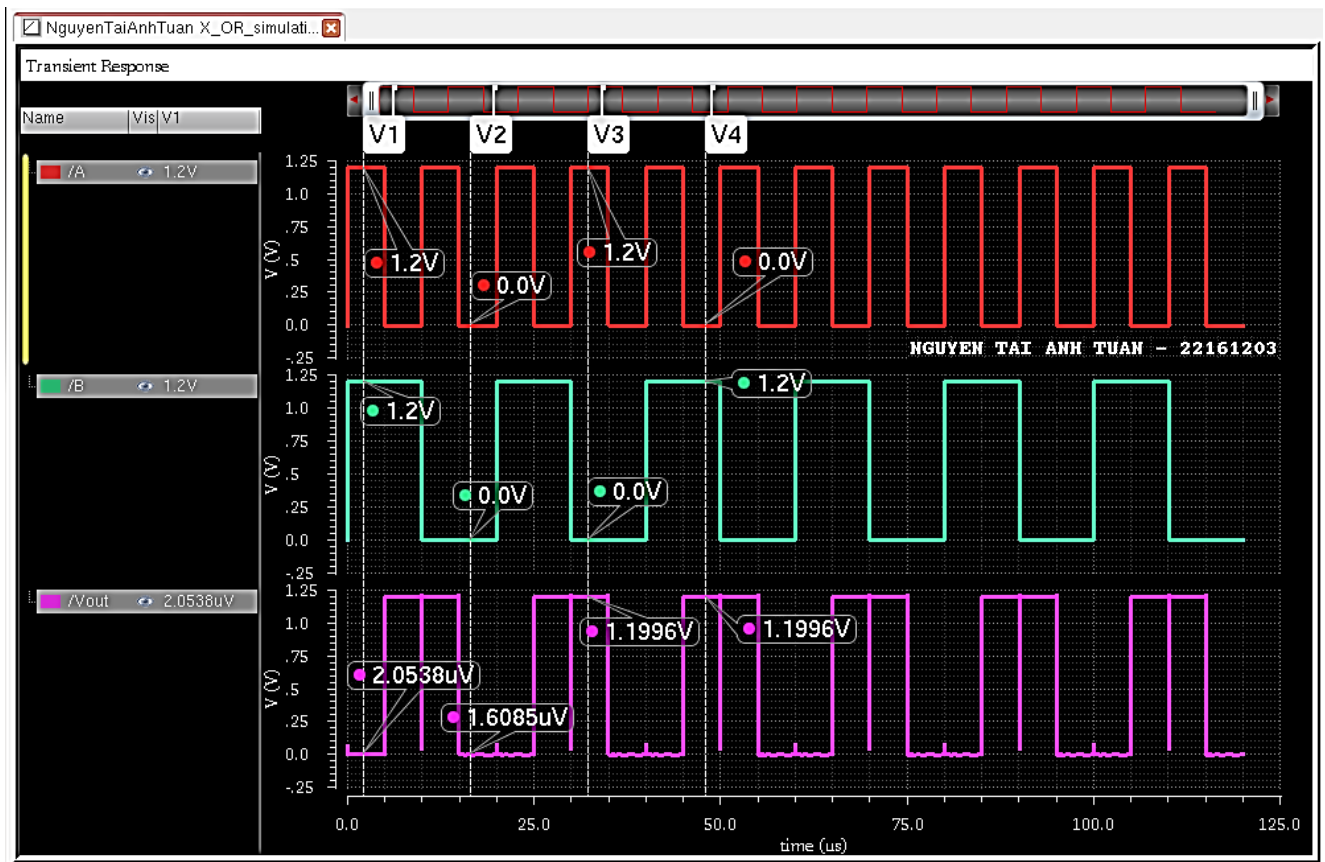

Hình 72. Dạng sóng mô phỏng cổng EX-OR dùng Vpulse

* Bảng trạng thái



Bảng chân lý - Cổng XOR		
Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Hình 73. Bảng trạng thái cổng EX-OR

Phân tích từng điểm trên dạng sóng

- **Điểm V1:**
 - Tại V1, tín hiệu **A = 1.2V (mức cao)**, **B = 1.2V (mức cao)**.
 - Theo bảng trạng thái của XOR: $Q = A \oplus B = 1 \oplus 1 = 0$.
 - Quan sát dạng sóng tại **Vout**, giá trị gần bằng **0V**, phù hợp với lý thuyết.
- **Điểm V2:**
 - Tại V2, tín hiệu **A = 1.2V (mức cao)**, **B = 0V (mức thấp)**.
 - Theo bảng trạng thái: $Q = 1 \oplus 0 = 1$
 - Quan sát **Vout**, giá trị gần **1.1996V**, tương ứng với mức cao.
- **Điểm V3:**
 - Tại V3, tín hiệu **A = 0V (mức thấp)**, **B = 1.2V (mức cao)**.
 - Theo bảng trạng thái: $Q = 0 \oplus 1 = 1$.
 - Quan sát **Vout**, giá trị gần **1.1996V**, phù hợp với mức cao.
- **Điểm V4:**
 - Tại V4, tín hiệu **A = 0V (mức thấp)**, **B = 0V (mức thấp)**.
 - Theo bảng trạng thái: $Q = 0 \oplus 0 = 0$.
 - Quan sát **Vout**, giá trị gần **0V**, phù hợp với mức thấp.

Kết luận

- Kết quả mô phỏng dạng sóng phù hợp với lý thuyết cổng XOR.
- Khi hai tín hiệu vào khác nhau, đầu ra có mức cao (**1.1996V**), khi giống nhau, đầu ra có mức thấp (**0V**).
- Các điểm V1, V2, V3, V4 trên dạng sóng xác nhận hoạt động chính xác của cổng XOR với nguồn **Vpulse**.